








Schaltzeichen



Um Stromkreise vereinfacht darzustellen, gibt es Schaltskizzen. Sie nutzen Schaltzeichen.



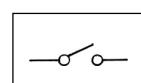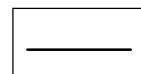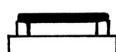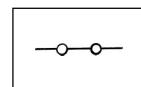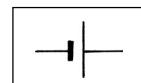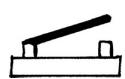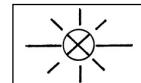Verbinde die Bilder mit den passenden Zeichen.



Zeichne den passenden Schaltkreis zum abgebildeten Stromkreis.

