

# Inhaltsverzeichnis

<b>1 Einleitung .....</b>	<b>1</b>
<b>2 Codierung und Zahlensysteme .....</b>	<b>3</b>
2.1 Codes .....	3
2.2 Dualcode.....	4
2.3 Festkomma-Arithmetik im Dualsystem .....	5
2.3.1 Ganzzahlige Addition im Dualsystem .....	5
2.3.2 Addition von Festkommazahlen .....	6
2.3.3 Einerkomplementdarstellung .....	6
2.3.4 Zweierkomplementdarstellung .....	7
2.3.5 Subtraktion in Zweierkomplementdarstellung.....	8
2.3.6 Bereichsüberschreitung .....	8
2.3.7 Multiplikation .....	9
2.3.8 Division .....	10
2.4 Hexadezimalcode .....	10
2.5 Oktalcode.....	11
2.6 Graycode .....	11
2.7 BCD-Code .....	12
2.8 Alphanumerische Codes .....	13
2.9 Übungen .....	13
<b>3 Schaltalgebra .....</b>	<b>15</b>
3.1 Schaltvariable und Schaltfunktion .....	15
3.2 Zweistellige Schaltfunktionen .....	16
3.3 Rechenregeln .....	20
3.4 Vereinfachte Schreibweise .....	21
3.5 Kanonische disjunktive Normalform (KDNF) .....	21
3.6 Kanonische konjunktive Normalform (KKNF).....	22
3.7 Darstellung von Funktionen mit der KKNF und KDNF.....	23
3.8 Minimieren mit Hilfe der Schaltalgebra .....	25
3.9 Schaltsymbole.....	26
3.9.1 Grundsätzlicher Aufbau der Symbole .....	26
3.9.2 Die Abhängigkeitsnotation .....	27
3.9.3 Die UND-Abhängigkeit (G).....	27
3.9.4 Die ODER-Abhängigkeit (V).....	28
3.9.5 Die EXOR-Abhängigkeit (N).....	29
3.9.6 Die Verbindungs-Abhängigkeit (Z).....	29
3.9.7 Die Übertragungs-Abhängigkeit (X) .....	29
3.10 Übungen .....	30
<b>4 Verhalten logischer Gatter .....</b>	<b>31</b>
4.1 Positive und negative Logik .....	32
4.2 Definition der Schaltzeiten .....	33
4.3 Übertragungskennlinie, Störabstand .....	34

4.4 Ausgänge .....	35
4.4.1 Offener Kollektor (Open Collector) .....	36
4.4.2 Tri-State-Ausgang .....	37
4.5 Übungen.....	38
<b>5 Schaltungstechnik.....</b>	<b>39</b>
5.1 CMOS .....	39
5.1.1 Fan-Out.....	41
5.1.2 Grundschaltungen NAND und NOR .....	41
5.1.3 Transmission-Gate .....	43
5.1.4 Tri-State-Ausgang .....	44
5.1.5 CMOS-Eigenschaften .....	45
5.2 TTL.....	45
5.2.1 Belastung der Ausgänge .....	47
5.3 Emitter-Coupled Logic (ECL).....	48
5.4 Integrierte Injektions-Logik ( $I^2L$ ) .....	48
5.5 Verlustleistung und Schaltverhalten von Transistorschaltern.....	50
5.6 Übungen.....	51
<b>6 Schaltnetze.....</b>	<b>53</b>
6.1 Minimierung mit Karnaugh-Veitch-Diagrammen .....	53
6.1.1 Minimierung der KDNF .....	53
6.1.2 Minimierung der KKNF .....	56
6.1.3 Karnaugh-Veitch-Diagramme für 2 bis 6 Eingangsvariablen.....	57
6.1.4 Unvollständig spezifizierte Funktionen .....	59
6.2 Das Quine-McCluskey-Verfahren .....	60
6.3 Andere Optimierungsziele .....	63
6.3.1 Umwandlung UND/ODER-Schaltnetz in NAND-Schaltnetz.....	64
6.3.2 Umwandlung ODER/UND-Schaltnetz in NOR-Schaltnetz.....	65
6.4 Laufzeiteffekte in Schaltnetzen .....	66
6.4.1 Strukturhazards .....	66
6.4.2 Funktionshazards .....	67
6.4.3 Klassifizierung von Hazards.....	68
6.5 Übungen.....	69
<b>7 Asynchrone Schaltwerke.....</b>	<b>71</b>
7.1 Prinzipieller Aufbau von Schaltwerken .....	71
7.2 Analyse asynchroner Schaltwerke .....	72
7.3 Systematische Analyse .....	73
7.4 Analyse unter Berücksichtigung der Gatterlaufzeit .....	75
7.5 Speicherglieder .....	78
7.5.1 RS-Flipflop .....	78
7.5.2 RS-Flipflop mit Takteingang .....	79
7.5.3 Taktpegelgesteuertes D-Flipflop .....	80
7.5.4 Flankengesteuertes D-Flipflop.....	83
7.5.5 Zweiflankensteuerung .....	85
7.5.6 JK-Flipflop .....	86
7.5.7 T-Flipflop .....	88
7.5.8 Beispiel.....	88

7.5.9 Zusammenfassung Flipflops.....	88
7.6 Übungen .....	90
<b>8 Synchrone Schaltwerke.....</b>	<b>93</b>
8.1 Beispiel 1: Schaltwerk „Binärzähler“.....	94
8.2 Moore-Schaltwerk .....	95
8.3 Mealy-Schaltwerk.....	97
8.3.1 Beispiel 2: Mealy-Schaltwerk „Maschinensteuerung“ .....	97
8.3.2 Realisierung der Maschinensteuerung als Moore-Schaltwerk.....	100
8.4 Zustandskodierung .....	100
8.4.1 Binäre Kodierung .....	101
8.4.2 Kodierung nach dem Gray-Kode.....	101
8.4.3 Ausgangsorientierte Kodierung.....	101
8.4.4 „One-Hot“-Kodierung .....	104
8.5 Wahl der Flipflops.....	106
8.6 Zeitverhalten von Schaltwerken .....	107
8.7 Übungen .....	109
<b>9 Multiplexer und Code-Umsetzer.....</b>	<b>111</b>
9.1 Multiplexer .....	111
9.1.1 Multiplexer-Realisierung von Funktionen.....	112
9.2 Code-Umsetzer .....	114
9.2.1 Der BCD/Dezimal-Code-Umsetzer 7442 .....	115
9.2.2 Demultiplexer .....	116
9.2.3 Erzeugung von Funktionsbündeln .....	117
9.3 Analoge Multiplexer und Demultiplexer .....	119
9.4 Übungen .....	119
<b>10 Digitale Zähler .....</b>	<b>121</b>
10.1 Asynchrone Zähler .....	121
10.1.1 Mod-8-Binärzähler .....	121
10.1.2 Mod-6-Zähler .....	122
10.1.3 Asynchrone Rückwärtszähler .....	123
10.1.4 Zeitverhalten asynchroner Zähler .....	124
10.2 Synchrone Zähler.....	124
10.2.1 4-Bit-Dualzähler .....	125
10.2.2 Mod-6-Zähler im Gray-Code.....	127
10.2.3 Der synchrone 4-Bit Aufwärts/Abwärts-Binärzähler 74191 .....	129
10.3 Übungen .....	130
<b>11 Schieberegister.....</b>	<b>131</b>
11.1 Zeitverhalten von Schieberegistern .....	132
11.1.1 Schieberegister 74194 .....	133
11.2 Rückgekoppelte Schieberegister.....	135
11.2.1 Moebius-Zähler, Johnson-Zähler.....	136
11.2.2 Pseudo-Zufallsfolgen.....	138
11.3 Übungen .....	140

---

<b>12 Arithmetische Bausteine .....</b>	<b>141</b>
12.1 Volladdierer.....	141
12.2 Serienaddierer.....	141
12.3 Ripple-Carry-Addierer.....	142
12.4 Carry-Look-Ahead Addierer.....	143
12.4.1 Kaskadierung von Carry-Look-Ahead-Addierern .....	145
12.4.2 Vergleich der Addierer .....	149
12.5 Arithmetisch-logische-Recheneinheiten (ALU) .....	149
12.5.1 Beispiele für Operationen .....	152
12.6 Komparatoren .....	155
12.6.1 2-Bit-Komparator .....	155
12.6.2 Kaskadierbare Komparatoren .....	157
12.7 Übungen.....	158
<b>13 Digitale Speicher .....</b>	<b>159</b>
13.1 Prinzipieller Aufbau von Speicherbausteinen.....	160
13.2 ROM .....	160
13.3 PROM .....	163
13.4 EPROM .....	164
13.5 EEPROM .....	165
13.6 EAROM .....	165
13.7 NOVRAM .....	165
13.8 Statisches RAM (SRAM) .....	166
13.8.1 Aufbau eines SRAM.....	166
13.8.2 Beispiel SRAM.....	167
13.9 Dynamisches RAM (DRAM) .....	171
13.9.1 Aufbau eines DRAM .....	171
13.9.2 Beispiel DRAM .....	171
13.10 SDRAM (Synchrones DRAM) .....	176
13.11 DDR-RAM (Double Data Rate DRAM) .....	176
13.12 Eimerkettenspeicher .....	176
13.12.1 Beispiel eines FIFOs.....	177
13.13 Kaskadierung von Speichern .....	179
13.14 Erweiterung der Wortlänge .....	179
13.15 Erweiterung der Speicherkapazität .....	180
13.15.1 Volldekodierung .....	181
13.15.2 Teildekodierung .....	183
13.15.3 Lineare Dekodierung .....	185
13.16 Übungen.....	187
<b>14 Programmierbare Logikbausteine .....</b>	<b>189</b>
14.1 ASIC-Familien.....	189
14.2 Programmierbare Logik-IC (PLD) .....	192
14.2.1 PLD-Typen .....	192
14.3 ROM, EPROM, EEPROM .....	193
14.4 PLA .....	194
14.5 PAL .....	199
14.6 GAL .....	201

14.7 Programmierung von PLD-Bausteinen.....	204
14.7.1 Test .....	204
14.8 Field Programmable Gate Arrays (FPGA) .....	205
14.8.1 Aufbau eines FPGA.....	205
14.8.2 Konfigurierbare Logik-Blöcke (CLB).....	207
14.8.3 IO-Block.....	208
14.8.4 Verbindungsleitungen.....	209
14.8.5 Programmierung eines FPGA.....	210
14.9 CPLD.....	210
14.9.1 Aufbau einer CPLD .....	210
14.9.2 Logik-Array Blöcke (LAB).....	211
14.9.3 IO-Steuerung .....	213
14.9.4 Größe der CPLD.....	213
14.10 Gate-Arrays .....	214
14.10.1 Aufbau von Channelled Gate-Arrays .....	214
14.11 Standardzellen-ASIC .....	217
14.12 Vollkundendesign-ASICs .....	217
14.13 Übungen .....	218
<b>15 VHDL .....</b>	<b>219</b>
15.1 Entwurfsverfahren für digitale Schaltungen .....	219
15.2 Die Struktur von VHDL .....	220
15.3 Typen.....	220
15.4 Operatoren .....	222
15.5 Entity .....	223
15.6 Architecture .....	224
15.7 Prozesse .....	225
15.8 Struktureller Entwurf.....	229
15.9 Busse .....	230
15.10 Übungen .....	232
<b>16 Mikroprozessoren .....</b>	<b>233</b>
16.1 Prinzip kooperierender Schaltwerke .....	233
16.2 Der Von-Neumann-Rechner .....	233
16.2.1 Operationswerk.....	235
16.2.2 Leitwerk.....	235
16.2.3 Speicher .....	236
16.2.4 Ein- und Ausgabe .....	236
16.2.5 Betrieb .....	237
16.3 Architektur des 68HC11 .....	237
16.3.1 Anschlüsse des 68HC11 .....	239
16.3.2 Funktionsabläufe bei der Befehlsausführung .....	240
16.3.3 CPU-Register.....	243
16.3.4 Speicher .....	244
16.4 Assembler-Programmierung .....	246
16.5 Adressierungsarten .....	246
16.6 Befehlssatz.....	248
16.6.1 Konventionen .....	248
16.6.2 Transfer-Befehle .....	249

16.6.3 Speicher-Befehle .....	250
16.6.4 Lade-Befehle .....	252
16.6.5 Arithmetische Befehle: Negation .....	252
16.6.6 Arithmetische Befehle: Addition .....	253
16.6.7 Arithmetische Befehle: Subtraktion .....	255
16.6.8 Arithmetische Befehle: Inkrement und Dekrement .....	256
16.6.9 Arithmetische Befehle: Vergleich .....	257
16.6.10 Logische Operationen .....	258
16.6.11 Schiebe- und Rotations-Befehle .....	258
16.6.12 Bitmanipulations-Befehle .....	259
16.6.13 Absolut adressierter Sprung .....	259
16.6.14 Relativ adressierter Sprung .....	260
16.6.15 Bedingte Sprünge .....	261
16.6.16 Befehle für Unterprogramme .....	263
16.7 Assembleranweisungen .....	266
16.8 Interrupt-Bearbeitung .....	268
16.9 Übungen .....	270
<b>A Anhang .....</b>	<b>271</b>
A.1 Die Abhängigkeitsnotation .....	271
A.2 Befehlssatz des 68HC11 .....	275
A.3 Lösungen der Aufgaben .....	283
A.4 Literatur .....	309
A.5 Sachwortregister .....	313