

	Seite
Inhaltsverzeichnis	1
Einleitung	2
Steckplatte und Sammelkasten	3
Spannungsquelle	4
Die Grundbausteine	5
Einschlagwerkzeug/Montierbrett	6
Verbindungsleitungen	7
Lampenbaustein/Verteilerbaustein	8
Der Stromkreis	9
Ein-Taster im Stromkreis	10
Aus-Taster im Stromkreis	11
Schalter im Stromkreis	12
Geschicklichkeitsspiel	13
Elektrische Grundschaltungen	14
Welche Grundschaltung ist das ?	15
Morseanlage	16
Umschalter	17
Wechselschaltung	18
Baustellenampel	19
Modell einer Baustellenampel	20
Elektromagnet	21
Elektrische Klingel	22
Das Relais	23
Relais-Baustein/Relaisschaltungen	24
Der Bimetallschalter(Thermostat)	25
Reed-Kontakt	26
Verzeichnis der Bausteine	27, 28
Beschriftungssymbole für Bausteine	29
Vorlagen	30
Hinweise zu den Arbeitsblättern	31, 32