


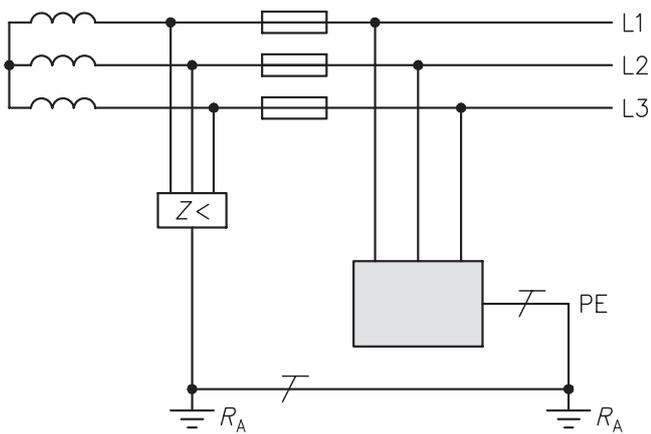


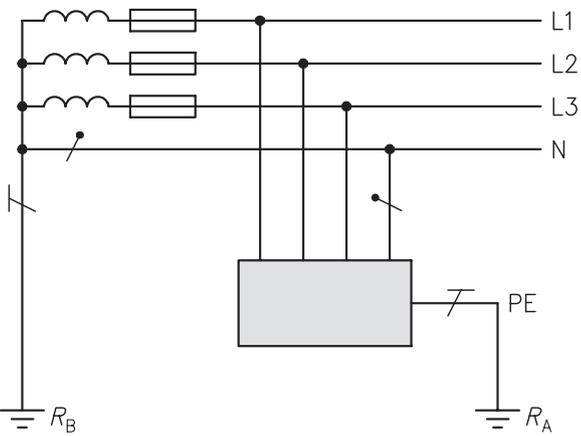

Fortsetzung der Aufgabe 61.

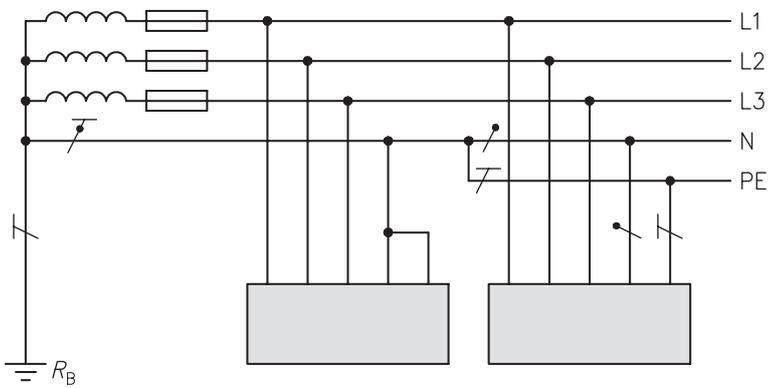

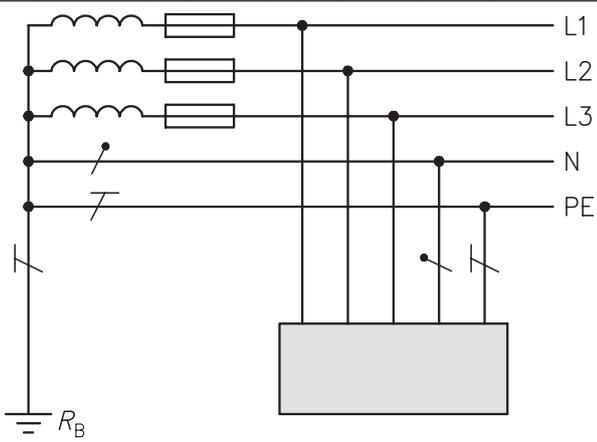IT-System  
Aktive Leiter gegen Erde  
isoliert oder über eine  
ausreichende Impedanz  
geerdet. Betriebsmittel  
über Schutzleiter geerdet.










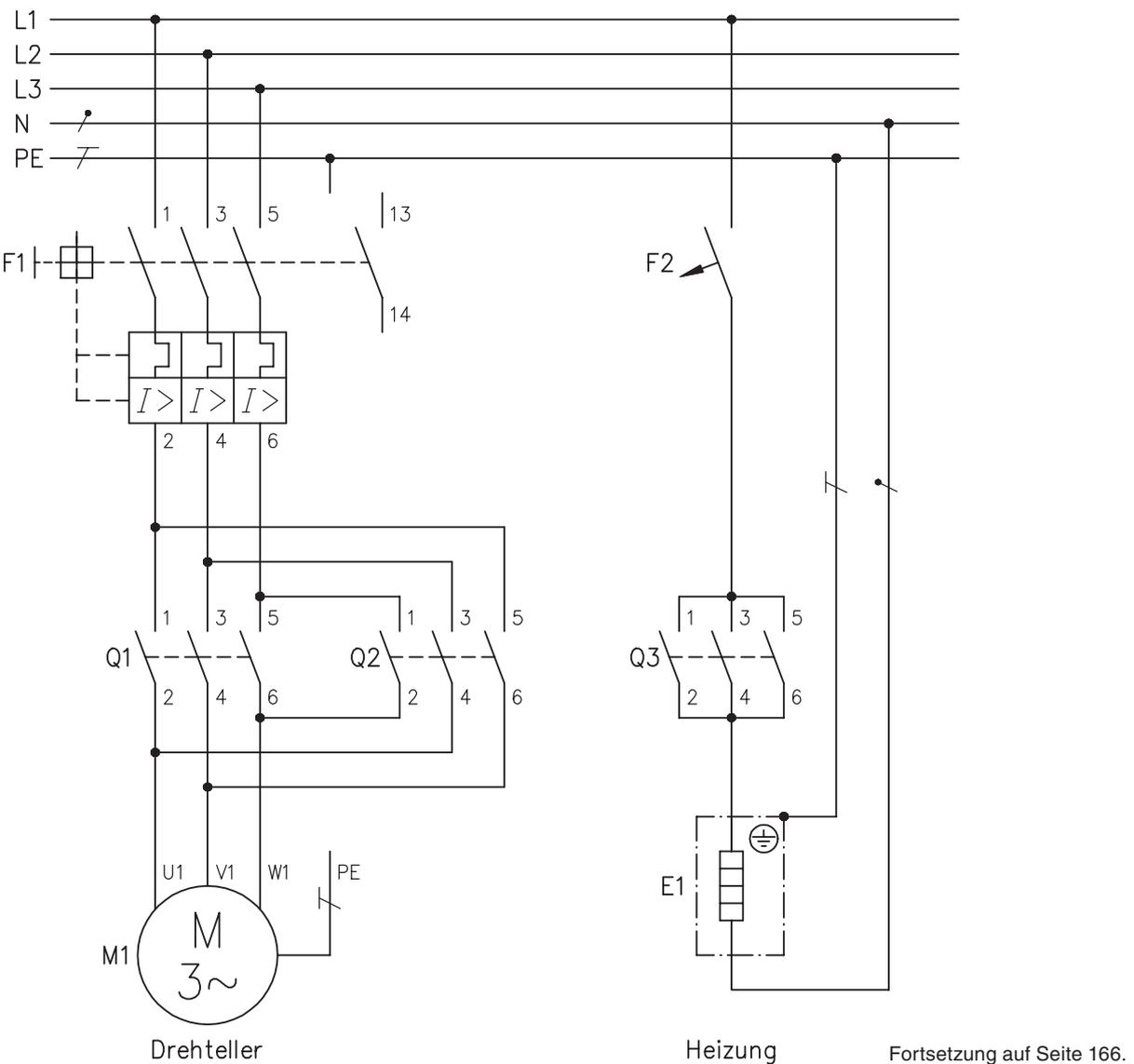**302**

Dargestellt ist der Hauptstromkreis des Drehtellermotors der Reinigungsanlage (vgl. Seite 149) sowie der Heizung.

Erläutern Sie den Aufbau des Hauptstromkreises.



Fortsetzung auf Seite 166.