

127


Worauf ist zu achten, wenn der Motor länger mit kleinen Drehzahlen arbeiten soll?

Bewertung
10 bis 0
Punkte

128

Dargestellt ist der Leistungsanschluss eines Frequenzumrichters (nach Herstellerunterlagen).

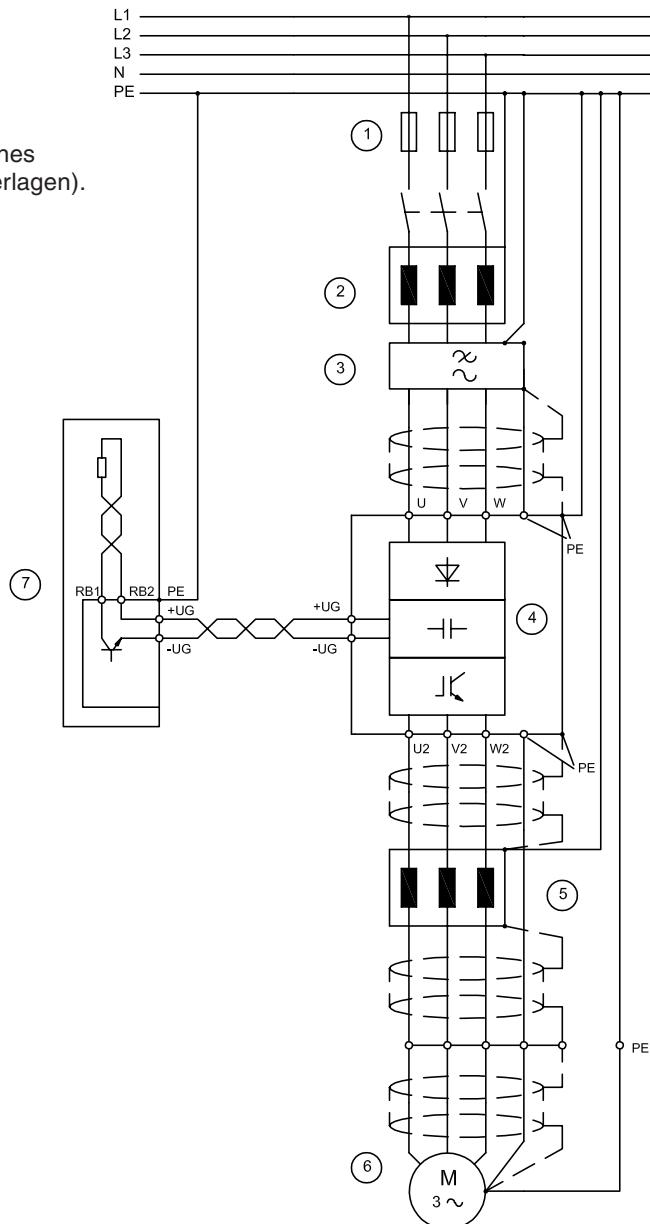Benennen Sie die mit 1 – 7 benannten Funktionsgruppen.



129

Welche Aufgabe haben Funk-Entstörfilter?

Bewertung
10 bis 0
Punkte

130

Worauf ist beim Einbau von Funk-Entstörfiltern besonders zu achten?

131

Dargestellt ist der Anschluss eines Frequenzumrichters (Beispiele nach Herstellerunterlagen).

(Abbildung siehe Seite 85)

1. Welche Aufgabe hat das Schütz K1M?
2. Ist der Not-Aus S0 drahtbruchsicher installiert?
3. Welche Bedeutung haben die Eingänge EN und REV?
4. Wozu dienen die Eingänge E1, E2 und E3?

Bewertung
10 bis 0
Punkte

