

# Griechisches Alphabet

(Groß- und Kleinbuchstaben)

A α	I ι	P ρ
Alpha	Jota	Rho
B β	K κ	Σ σ
Beta	Kappa	Sigma
Γ γ	Λ λ	Τ τ
Gamma	Lambda	Tau
Δ δ	Μ μ	Υ υ
Delta	My	Ypsilon
E ε	Ν ν	Φ φ
Epsilon	Ny	(ph) Phi
Z ζ	Ξ ξ	Χ χ
Zeta	Ksi	Chi
H η	Ο ο	Ψ ψ
Eta	Omicron	Psi
Θ θ	Π π	Ω ω
Theta	Pi	Omega



EUROPA-FACHBUCHREIHE  
für elektrotechnische Berufe

# Rechenbuch Elektrotechnik

## Methodische Lösungswege

**Gültig ab 22. Auflage**

Bearbeitet von Lehrern an beruflichen Schulen und von Ingenieuren  
(siehe Rückseite)

Leitung des Arbeitskreises und Lektorat: Klaus Tkotz

VERLAG EUROPA-LEHRMITTEL · Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG  
Düsselberger Straße 23 · 42781 Haan-Gruiten

**Europa-Nr.: 30960**

**Autoren der Methodischen Lösungswege zum Rechenbuch Elektrotechnik:**

Eichler, Walter	Otterberg
Feustel, Bernd	Kirchheim
Isele, Dieter	Lauterach
Käppel, Thomas	Münchberg
König, Werner	Boxberg
Neumann, Ronald	Oberkail
Tkotz, Klaus	Kronach
Winter, Ulrich	Kaiserslautern

**Lektorat und Leitung des Arbeitskreises:**

Klaus Tkotz

**Bildentwürfe:**

Die Autoren

**Hinweise zur Buchbenutzung:**

1. Die Bezeichnung der Lösungen erfolgte jeweils durch eine Zahlengruppe, gebildet aus der Seiten- und Aufgabennummer der betreffenden Aufgabe im Rechenbuch Elektrotechnik. So bedeutet z.B. **39/4.: Rechenbuch Elektrotechnik, Seite 39, Aufgabe 4.**  
Kommen Aufgabennummern auf einer Seite doppelt vor, so ist den Nummern der obenstehenden Aufgaben der Zusatz „oben“, den Nummern der untenstehenden Aufgaben der Zusatz „unten“ hinzugefügt.
2. Bei der Beurteilung von Aufgaben, in denen der Wert  $\pi$  vorkommt, können bei den Ergebnissen kleine Schwankungen auftreten.
3. Beim Auf- bzw. Abrunden der Ergebnisse wurden folgende Regeln für das Runden von Zahlen nach DIN 1333 angewandt:  
Ist die auf die letzte mitzuteilende Stelle folgende Ziffer 5 oder größer, so wird aufgerundet.  
Beispiele:  $16,75 \approx 16,8$   $16,752 \approx 16,8$   $1,76 \approx 1,8$   
Ist die betreffende Ziffer kleiner als 5, so wird abgerundet.  
Beispiele:  $41,34 \approx 41,3$   $41,349 \approx 41,3$   
Diese Regeln gelten nicht für das Geldwesen.

**Bildbearbeitung:**

Zeichenbüro des Verlags Europa-Lehrmittel GmbH & Co. KG, 73760 Ostfildern

22. Auflage 2020, korrigierter Nachdruck 2023

Druck 5 4 3 2

Alle Drucke derselben Auflage sind parallel einsetzbar, da sie bis auf die Korrektur von Druckfehlern identisch sind.

ISBN 978-3-8085-3939-2

Alle Rechte vorbehalten: Das Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung außerhalb der gesetzlich geregelten Fälle muss vom Verlag schriftlich genehmigt werden.

© 2020 by Verlag Europa-Lehrmittel, Nourney, Vollmer GmbH & Co. KG, 42781 Haan-Gruiten  
[www.europa-lehrmittel.de](http://www.europa-lehrmittel.de)

Satz und Layout: Satz+Layout Werkstatt Kluth GmbH, 50374 Erftstadt

Umschlag: braunwerbeagentur, 42477 Radevormwald

Umschlagidee: Klaus Tkotz

Umschlagfoto: Casio Europe GmbH

Druck: Plump Druck & Medien GmbH, 53619 Rheinbreitbach

# Wegweiser Rechenbuch Elektrotechnik

## Methodische Lösungswege

### Inhaltsverzeichnis Kurzform

1	Technische Mathematik . . . . .	7
2	Physikalische Grundlagen . . . . .	20
3	Elektrotechnische Grundlagen . . . . .	30
4	Arbeiten mit Kennlinien . . . . .	69
5	Elektrisches Feld . . . . .	76
6	Magnetisches Feld . . . . .	81
7	Wechselstrom- und Drehstromtechnik . . . . .	88
8	Messtechnik . . . . .	142
9	Elektronik. . . . .	148
10	Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen	204
11	Anlagen- und Gebäudetechnik. . . . .	209
12	Elektrische Maschinen . . . . .	236
13	Regelungstechnik . . . . .	263
14	Aufgaben zur Prüfungsvorbereitung . . . . .	268

### Nützliches

Hinweise zur Buchbenutzung . . . . .	2
Griechisches Alphabet . . . . .	vordere Innenumschlagseite
Grundformeln Gleichstrom . . . . .	hintere Innenumschlagseite

<b>1</b>	<b>Technische Mathematik</b>	<b>7</b>
1.2	<b>Grundrechnungsarten</b>	7
1.2.1	Zahlen, Addition und Subtraktion	7
1.2.2	Multiplikation und Division	7
1.3	<b>Rechnen mit Brüchen</b>	8
1.4	<b>Potenzen und Wurzeln</b>	9
1.4.1	Potenzen	9
1.4.2	Wurzeln	10
1.5	<b>Logarithmen</b>	10
1.5.1	Rechnen mit Logarithmen	10
1.5.2	Logarithmische Maßstäbe	11
1.6	<b>Gleichungen und Formeln</b>	12
1.6.1	Arbeiten mit Gleichungen	12
1.6.2	Arbeiten mit Formeln	13
1.6.3	Verhältnisgleichungen, Dreisatzrechnen	13
1.6.4	Verhältnisgleichungen, Prozentrechnen	13
1.7	<b>Funktionen</b>	14
1.8	<b>Rechnen am Dreieck</b>	14
1.8.1	Satz des Pythagoras	14
1.8.2	Winkelfunktionen	15
1.8.3	Winkel im Grad- und Bogenmaß	16
1.8.4	Rechnen am beliebigen Dreieck	17
1.9	<b>Runden</b>	18
<b>2</b>	<b>Physikalische Grundlagen</b>	<b>20</b>
2.1	<b>Vorsätze</b>	20
2.2	<b>Kreisumfang, gestreckte Länge</b>	20
2.3	<b>Flächen</b>	21
2.4	<b>Rauminhalt und Masse</b>	22
2.5	<b>Berechnung von Spulen</b>	22
2.6	<b>Bewegung mit konstanter Geschwindigkeit</b>	24
2.6.1	Gleichförmige Bewegung	24
2.6.2	Kreisförmige Bewegung mit konstanter Bahngeschwindigkeit	25
2.7	<b>Kräfte</b>	26
2.8	<b>Moment und Hebel</b>	27
2.9	<b>Mechanische Arbeit</b>	28
2.10	<b>Mechanische Leistung</b>	28
<b>3</b>	<b>Elektrotechnische Grundlagen</b>	<b>30</b>
3.1	<b>Umrechnen von Einheiten</b>	30
3.2	<b>Stromstärke und Ladung</b>	30
3.3	<b>Elektrische Spannung</b>	30
3.4	<b>Widerstand und Leitwert</b>	30
3.5	<b>Ohmsches Gesetz</b>	31
3.6	<b>Stromdichte</b>	32
3.7	<b>Elektrischer Widerstand</b>	33
3.7.1	Leiterwiderstand	33
3.7.2	Widerstand und Temperatur	33
3.7.3	Übertemperatur	35
3.8	<b>Schaltung von Widerständen</b>	35
3.8.1	Reihenschaltung von Widerständen	35
3.8.2	Parallelschaltung von Widerständen	37
3.8.3	Gemischte Schaltungen (Gruppenschaltungen)	40
3.8.4	Spannungsteiler	48
3.8.5	Abgeglichene Brückenschaltung	51
3.8.6	Unabgeglichene Brückenschaltung	52
3.9	<b>Elektrische Leistung und Arbeit</b>	53
3.9.1	Elektrische Leistung	53
3.9.2	Elektrische Arbeit	56
3.9.3	Leistungsbestimmung mit dem Zähler	56
3.9.4	Wirkungsgrad	57
3.10	<b>Wärmeenergie</b>	58
3.10.1	Wärmemenge und Wassermischung	58
3.10.2	Elektrowärme und Wärmenutzungsgrad	59
3.11	<b>Spannungserzeuger</b>	60
3.11.1	Galvanische Elemente	60
3.11.2	Schaltung von Spannungserzeugern	60
3.11.3	Anpassung	62
3.11.4	Ersatzquellen	63
3.11.5	Laden und Entladen von Akkumulatoren	64
3.11.6	Fotovoltaik und Solarmodul	65
<b>4</b>	<b>Arbeiten mit Kennlinien</b>	<b>69</b>
4.1	<b>Lineare Widerstände</b>	69
4.2	<b>Logarithmische Darstellung</b>	70
4.3	<b>Nichtlineare Widerstände</b>	70
4.4	<b>Ermittlung des Arbeitspunktes</b>	72
4.4.1	Reihenschaltung linearer Widerstände	72
4.4.2	Reihenschaltung linearer und nichtlinearer Widerstände	73
4.5	<b>Statischer und differentieller Widerstand</b>	75
<b>5</b>	<b>Elektrisches Feld</b>	<b>76</b>
5.1	<b>Elektrische Feldstärke</b>	76
5.2	<b>Kapazität von Plattenkondensatoren</b>	76
5.3	<b>Ladung und Energie bei Kondensatoren</b>	77
5.4	<b>Schaltungen von Kondensatoren</b>	78
5.5	<b>Laden und Entladen von Kondensatoren</b>	79
5.5.1	Kondensatorspannung und Zeit	79
5.5.2	Kondensatorstrom und Zeit	79
<b>6</b>	<b>Magnetisches Feld</b>	<b>81</b>
6.1	<b>Größen des magnetischen Feldes</b>	81
6.1.1	Durchflutung und Feldstärke	81
6.1.2	Magnetischer Fluss, magnetische Flussdichte, Permeabilität	82
6.1.3	Arbeiten mit Magnetisierungskennlinien	82
6.2	<b>Magnetische Kreise</b>	83
6.3	<b>Magnetische Feldkräfte</b>	85
6.4	<b>Elektromagnetische Induktion</b>	86
6.5	<b>Spule an Gleichspannung</b>	87
<b>7</b>	<b>Wechselstrom- und Drehstromtechnik</b>	<b>88</b>
7.1	<b>Kenngrößen der Wechselstromtechnik</b>	88
7.2	<b>Winkel und Winkelfunktionen</b>	88
7.3	<b>Augenblickswert sinusförmiger Wechselspannungen und Wechselströme</b>	89
7.4	<b>Addition sinusförmiger Wechselgrößen gleicher Frequenz</b>	91
7.4.1	Addition von Wechselgrößen im Zeigerbild	91
7.4.2	Addition sinusförmiger Wechselgrößen im Liniendiagramm	92

<b>7.5</b>	<b>Wechselstromkreis mit idealen Widerständen</b>	94	<b>8</b>	<b>Messtechnik</b>	142
7.5.1	Ohmscher Widerstand im Wechselstromkreis (Wirkwiderstand) ..	94	8.1	<b>Analoge Messgeräte</b> .....	142
7.5.2	Induktivität im Wechselstromkreis (ideale Spule).....	95	8.1.1	Anzeigefehler bei analogen Messgeräten .....	142
7.5.3	Kapazität im Wechselstromkreis (idealer Kondensator).....	96	8.1.2	Eigenverbrauch von analogen Messgeräten .....	142
7.5.4	Schaltungen von idealen Induktivitäten und idealen Kapazitäten .....	97	8.2	<b>Digitale Messgeräte</b> .....	143
<b>7.6</b>	<b>Reihenschaltungen bei gemischter Belastung</b> .....	100	8.3	<b>Echteffektivwertmessung und Messkategorie</b> .....	143
7.6.1	Wirkwiderstand und induktiver Blindwiderstand in Reihe .....	100	8.4	<b>Indirekte Widerstandsermittlung</b> .....	144
7.6.2	Verlustwinkel und Gütefaktor einer Spule .....	102	8.5	<b>Messen über Messwandler</b> .....	145
7.6.3	Reihenschaltung realer Spulen .....	103	8.6	<b>Messen mit dem Oszilloskop</b> .....	146
7.6.4	Wirkwiderstand und kapazitiver Blindwiderstand in Reihe .....	104	<b>9</b>	<b>Elektronik</b>	148
7.6.5	Wirkwiderstand, induktiver Blindwiderstand und kapazitiver Blindwiderstand in Reihe .....	107	9.1	<b>Kühlung elektronischer Bauelemente</b> ..	148
<b>7.7</b>	<b>Parallelschaltungen bei gemischter Belastung</b> .....	110	9.2	<b>Leuchtdioden</b> .....	149
7.7.1	Wirkwiderstand und induktiver Blindwiderstand parallel.....	110	9.3	<b>Gleichrichter</b> .....	151
7.7.2	Parallelschaltung mehrerer Spulen....	112	9.3.1	Gleichrichterschaltungen .....	151
7.7.3	Wirkwiderstand und kapazitiver Blindwiderstand parallel .....	115	9.3.2	Glättung und Siebung .....	153
7.7.4	Verlustwinkel und Gütefaktor eines Kondensators .....	117	Glättung .....	153	
7.7.5	Wirkwiderstand, induktiver Blindwiderstand und kapazitiver Blindwiderstand parallel.....	118	Siebung .....	154	
<b>7.8</b>	<b>Schwingkreise</b> .....	121	9.4	<b>Bipolarer Transistor</b> .....	154
7.8.1	Reihenschwingkreis.....	121	9.4.1	Kennwerte .....	154
7.8.2	Parallelschwingkreis .....	121	9.4.2	Arbeiten mit Transistorkennlinien.....	155
<b>7.9</b>	<b>Leistung bei Wechselstrom</b> .....	122	9.4.3	Arbeitspunkteinstellung .....	158
<b>7.10</b>	<b>Siebschaltungen</b> .....	124	9.4.4	Arbeitspunktstabilisierung .....	160
7.10.1	RL-Hochpass und RL-Tiefpass .....	124	9.4.5	Wechselstromverstärker in Emitterschaltung.....	161
7.10.2	RC-Hochpass und RC-Tiefpass.....	125	9.5	<b>Spannungsstabilisierung</b> .....	164
<b>7.11</b>	<b>Dreiphasenwechselstrom (Drehstrom)</b> .....	127	9.5.1	Z-Dioden .....	164
7.11.1	Sternschaltung .....	127	9.5.2	Parallelstabilisierung mit Z-Diode .....	165
	Sternschaltung, symmetrische, gleichartige Last .....	127	9.5.3	Reihenstabilisierung .....	166
	Sternschaltung, unsymmetrische, gleichartige Last .....	127	9.5.4	Spannungsstabilisierung mit Spannungsreglern .....	168
	Sternschaltung, unsymmetrische, ungleichartige Last.....	129	9.6	<b>Transistor als Schalter</b> .....	169
7.11.2	Dreieckschaltung .....	130	9.7	<b>Kippschaltungen</b> .....	171
	Dreieckschaltung, symmetrische, gleichartige Last .....	130	9.7.1	Astabile Kippschaltung .....	171
	Dreieckschaltung, unsymmetrische, gleichartige Last .....	131	9.7.2	Monostabile Kippschaltung .....	172
	Dreieckschaltung, unsymmetrische, ungleichartige Last.....	133	9.7.3	Schmitt-Trigger .....	173
7.11.3	Leistung bei Dreiphasenwechselstrom ..	135	9.8	<b>Feldeffekttransistor (FET)</b> .....	175
<b>7.12</b>	<b>Kompensation</b> .....	139	9.8.1	Kenngrößen des Feldeffekttransistors ..	175
7.12.1	Kompensation bei Wechselstromverbrauchern.....	139	9.8.2	Einstellung des Arbeitspunktes .....	175
7.12.2	Kompensation bei Drehstromverbrauchern .....	140	9.8.3	Arbeiten mit Kennlinien beim Feldeffekttransistor .....	176
			9.9	<b>Operationsverstärker</b> .....	177
			9.9.1	Invertierender Operationsverstärker ..	177
			9.9.2	Nichtinvertierender Operationsverstärker .....	177
			9.9.3	Summierverstärker (Addierer) .....	178
			9.9.4	Differenzverstärker (Subtrahierer) ..	180
			9.9.5	Integrierer .....	181
			9.9.6	Differenzierer .....	183
			9.10	<b>Thyristor und Triac</b> .....	184
			9.10.1	Zünden von Thyristoren und Triacs ..	184
			9.10.2	Gesteuerte Gleichrichter .....	184
			9.10.3	Wechselstromsteller, Vielperiodensteuerung .....	186
			9.11	<b>Digitaltechnik</b> .....	187
			9.11.1	Zahlensysteme .....	187

Umwandlung von Dual- und Sedenzimalzahlen in Dezimalzahlen . . . . .	188	11.2.8 Beleuchtungswirkungsgrad bei Innenraumbeleuchtung . . . . .	227
Umwandlung von Dezimal- in Dual- oder in Sedenzimalzahlen . . . . .	189	11.2.9 Ermittlung der Lampenzahl nach dem Wirkungsgradverfahren . . . . .	228
Umwandlung von Sedenzimalzahlen und Dualzahlen . . . . .	189	<b>11.3 Antennentechnik</b> . . . . .	228
9.11.2 Rechnen mit Dualzahlen . . . . .	190	11.3.1 Verstärkungsfaktor, Dämpfungsfaktor . . . . .	228
9.11.3 BCD-Code . . . . .	191	11.3.2 Verstärkungsmaß, Dämpfungsmaß . . . . .	229
9.11.4 Schaltalgebra . . . . .	192	11.3.3 Pegel . . . . .	230
Rechenregeln für eine Variable und Umkehrterme . . . . .	192	11.3.4 Mechanische Sicherheit von Antennenstandrohren . . . . .	231
Kommutativgesetze . . . . .	192	<b>11.4 Kostenrechnen</b> . . . . .	232
Assoziativgesetze . . . . .	192	11.4.1 Rechnungspreis und Gewinn . . . . .	232
Distributivgesetze . . . . .	192	11.4.2 Kostenarten . . . . .	233
Umkehrgesetze für mehrere Variablen . . . . .	193	<b>11.5 Handelskalkulation</b> . . . . .	233
Schaltungen in NAND- oder in NOR-Technik . . . . .	193	<b>11.6 Angebotserstellung</b> . . . . .	234
9.11.5 Analyse und Synthese von Binärschaltungen . . . . .	194		
Analyse von Binärschaltungen . . . . .	194		
Synthese von Binärschaltungen . . . . .	196		
9.11.6 Minimieren von Schaltnetzwerken . . . . .	197		
Algebraisches Minimieren . . . . .	197		
KV-Diagramm . . . . .	199		
<b>9.12 Datenmengen und Datenübertragungsrate</b> . . . . .	203		
9.12.1 Datenmengen . . . . .	203		
9.12.2 Datenübertragungsrate . . . . .	203		
<b>10 Schutzmaßnahmen in elektrischen Anlagen</b> . . . . .	204		
<b>10.1 Schutzmaßnahmen</b> . . . . .	204		
10.1.1 Fehlerstromkreis . . . . .	204		
10.1.2 Isolationswiderstand von Fußböden oder Wänden . . . . .	204		
10.1.3 Schutzmaßnahmen im TN-System . . . . .	205		
10.1.4 Schutzmaßnahmen im TT-System . . . . .	206		
10.1.5 Kurzschlusschutz von isolierten Leitungen und Kabeln . . . . .	207		
10.1.6 Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD) . . . . .	208		
<b>11 Anlagen- und Gebäudetechnik</b> . . . . .	209		
<b>11.1 Leitungen</b> . . . . .	209		
11.1.1 Unverzweigte Leitungen für Gleichstrom . . . . .	209		
11.1.2 Unverzweigte Leitungen für Wechselstrom . . . . .	210		
11.1.3 Unverzweigte Leitungen für Drehstrom . . . . .	212		
11.1.4 Verzweigte Leitungen für Wechselstrom . . . . .	214		
11.1.5 Verzweigte Leitungen für Drehstrom . . . . .	216		
11.1.6 Ringleitungen . . . . .	218		
11.1.7 Leitungen mit Oberschwingungen . . . . .	219		
<b>11.2 Beleuchtungstechnik</b> . . . . .	223		
11.2.1 Lichtstrom und Lichtausbeute . . . . .	223		
11.2.2 Energieeffizienzklasse . . . . .	223		
11.2.3 Beleuchtungsstärke und Beleuchtungswirkungsgrad . . . . .	224		
11.2.4 Lichtstärke und Lichtstärkeverteilung . . . . .	225		
11.2.5 Entfernungsgesetz . . . . .	225		
11.2.6 Leuchtdichte . . . . .	227		
11.2.7 Raumindex . . . . .	227		
<b>12 Elektrische Maschinen</b> . . . . .	236		
<b>12.1 Transformatoren</b> . . . . .	236		
12.1.1 Einphasentransformatoren . . . . .	236		
Übersetzung der Spannung . . . . .	236		
Übersetzung der Stromstärke . . . . .	236		
Übersetzung des Widerstandes . . . . .	237		
Transformatorhauptgleichung . . . . .	238		
Wirkungsgrad von Transformatoren . . . . .	239		
Kurzschlussspannung und Kurzschlussstrom . . . . .	241		
Spartransformatoren für Einphasenwechselstrom . . . . .	242		
Berechnung von Kleintransformatoren . . . . .	242		
12.1.2 Transformatoren für Dreiphasenwechselstrom . . . . .	244		
Übersetzung der Spannung . . . . .	244		
Parallelschalten von Transformatoren . . . . .	246		
<b>12.2 Antriebstechnik</b> . . . . .	247		
12.2.1 Leistung, Drehzahl und Drehmoment . . . . .	247		
12.2.2 Einfache Übersetzungen . . . . .	248		
12.2.3 Mehrfache Übersetzung . . . . .	250		
12.2.4 Antriebe mit Servomotoren . . . . .	251		
<b>12.3 Umlaufende elektrische Maschinen</b> . . . . .	252		
12.3.1 Drehfelddrehzahl . . . . .	252		
12.3.2 Synchronmaschine . . . . .	253		
12.3.3 Zahnläufer und Schrittmotor . . . . .	254		
12.3.4 Drehstromsynchronmotor . . . . .	255		
12.3.5 Wechselstromsynchronmotor . . . . .	258		
12.3.6 Gleichstrommotoren . . . . .	259		
Fremderregter Gleichstrommotor . . . . .	259		
Gleichstrom-Nebenschlussmotor . . . . .	260		
Gleichstrom-Reihenschlussmotor . . . . .	261		
12.3.7 Gleichstromgeneratoren . . . . .	262		
<b>13 Regelungstechnik</b> . . . . .	263		
<b>13.1 Unstetiges Regeln</b> . . . . .	263		
<b>13.2 Stetiges Regeln</b> . . . . .	265		
13.2.1 Regeln mit Proportionalverhalten . . . . .	265		
13.2.2 Operationsverstärker als Regler . . . . .	266		
13.2.3 Einstellen eines stetigen Reglers . . . . .	267		
<b>14 Aufgaben zur Prüfungsvorbereitung</b> . . . . .	268		