

HANSER



Leseprobe

zu

Grundlagen und Bauelemente der Elektrotechnik

von Heinz-Josef Bauckholt

ISBN (Buch): 978-3-446-45904-5

ISBN (E-Book): 978-3-446-45905-2

Weitere Informationen und Bestellungen unter
<http://www.hanser-fachbuch.de/978-3-446-45904-5>
sowie im Buchhandel

© Carl Hanser Verlag, München

Vorwort des Herausgebers

Was können Sie mit diesem Buch lernen?

Wenn Sie mit diesem Buch lernen, erwerben Sie umfassende Kompetenzen in den Grundlagen und Bauelementen der Elektrotechnik. Sie bilden wesentliche Voraussetzungen bei der Entwicklung von Projekten und der Lösung von produktionstechnischen Aufgaben.

Der Umfang dessen, was wir Ihnen anbieten, orientiert sich an

- den Lehrplänen der Fachschulen für Technik in den Bundesländern,
- den Studienplänen der Fachhochschulen für Technik in den Bundesländern.

Sie werden mit den elektrischen Erscheinungen bei Gleich-, Einphasen- und Mehrphasenwechselstrom im elektrischen, nichtelektrischen und magnetischen Feld sowie mit Schaltvorgängen vertraut gemacht. Jeder Problemkreis ist dabei praxisgerecht aufbereitet.

Das heißt, Sie gehen stets folgenden Fragen nach:

- Welche Gesetzmäßigkeiten gelten?
- Welche Funktionsprinzipien werden wirksam?
- Welchen spezifisch elektrotechnischen Arbeitsmethoden muss nachgegangen werden?
- Welche schaltungstechnischen und/oder technologischen Problemlösungen sind denkbar?

Wer kann mit diesem Buch lernen?

Jeder, der

- sich weiterbilden möchte,
- die elementaren Grundlagen der Elektrotechnik kennt,
- die Grundlagen der elementaren Mathematik beherrscht,
- grundlegende Kenntnisse in der Differenzial- und Integralrechnung besitzt.

Das können sein:

- Studenten an Fachhochschulen,
- Studenten an Berufsakademien und Ingenieure,
- Studenten an Fachschulen für Technik und Techniker,
- Schüler an technischen Gymnasien,
- Schüler an Fachoberschulen,
- Zukünftige Technische Assistenten und Technische Assistenten,
- Schüler an beruflichen Gymnasien, Berufsoberschulen und Berufsfachschulen,
- Facharbeiter, Gesellen und Meister, während und nach der Ausbildung,
- Umschüler und Rehabilitanden,
- Teilnehmer an Fort- und Weiterbildungskursen,
- Autodidakten,

vor allem in den Fachrichtungen:

- Elektrische Energietechnik und Prozessautomatisierung,
- Prozesseleitechnik,
- Informationstechnik,
- Elektronische Datenverarbeitungstechnik,
- Telekommunikationstechnik.

Wie können Sie mit diesem Buch lernen?

Ganz gleich, ob Sie mit diesem Buch in Schule, Betrieb, Lehrgang oder zu Hause im „stillen Kämmerlein“ lernen, es wird Ihnen letztlich Freude machen. Warum?

Ganz einfach, weil Ihnen hier ein Buch vorgelegt wird, das in seiner Gestaltung die Grundgesetze des menschlichen Lernens beachtet. Deshalb werden Sie am Anfang jedes Kapitels über Kompetenzbeschreibungen mit dem bekannt gemacht, was Sie am Ende gelernt haben sollten.

Ein Lernbuch also!

Danach beginnen Sie sich mit den Lerninhalten auseinander zu setzen, schrittweise dargestellt, ausführlich beschrieben in den linken Spalten der Buchseiten und umgesetzt in die technisch-fachsprachliche Darstellung in den rechten Spalten der Buchseiten. Die eindeutige Zuordnung der behandelten Lerninhalte in beiden Spalten macht das Lernen viel leichter, Umblättern ist nicht mehr nötig.

Zur Vertiefung stellt Ihnen der Autor Beispiele vor.

Ein unterrichtsbegleitendes Lehrbuch!

Jetzt können und sollten Sie sofort die Übungsaufgaben durcharbeiten, um das Gelernte zu festigen. Den wesentlichen Lösungsgang und das Ergebnis der Übungen hat der Autor am Ende des Buches für Sie aufgeschrieben.

Also auch ein Arbeitsbuch mit Lösungen!

Sie wollen sicher sein, dass Sie richtig gelernt haben. Deshalb bietet Ihnen der Autor am Ende jedes Unterkapitels „praxisorientierte Lernaufgaben“ zur Lernerfolgskontrolle an.

Ob Sie richtig geantwortet haben, können Sie aus deren Lösungen am Ende des Buches ersehen.

Und Lernerfolgskontrolle mit Lösungen!

Trotz intensiven Lernens durch Beispiele, Übungen und Lernerfolgskontrollen verliert sich ein Teil des Wissens und Könnens wieder, wenn Sie nicht bereit sind, regelmäßig und bei Bedarf zu wiederholen!

Das will Ihnen der Autor erleichtern.

Er hat die jeweils rechten Spalten der Buchseiten so geschrieben, dass hier die wichtigsten Lerninhalte als stichwortartiger Satz, als Formel oder als Skizze zusammengefasst sind. Sie brauchen deshalb beim Wiederholen und Nachschlagen meistens nur die rechten Spalten zu lesen.

Schließlich noch Repetitorium!

Das Inhaltsverzeichnis am Anfang des Buches führt Sie in die Sachstruktur der Lerninhalte ein. Für die Suche bestimmter Begriffe steht das Sachwortverzeichnis am Ende des Buches zur Verfügung.

Selbstverständlich mit Inhaltsverzeichnis und Sachwortverzeichnis!

Möchten Sie Ihr Wissen noch erweitern und vertiefen, dann sollten Sie das Literaturangebot zu Rate ziehen.

Zusätzlich ein Literaturverzeichnis!

Sicherlich werden Sie durch die intensive Arbeit mit dem Buch auch Ihre „Bemerkungen zur Sache“ in diesem Buch unterbringen wollen. So wird es zum individuellen Arbeitsmittel, das Sie auch später gerne benutzen. Deshalb haben wir für Ihre Notizen auf den Seiten Platz gelassen.

Am Ende ist „Ihr“ Buch entstanden!

Möglich wurde dieses Lernbuch für Sie durch die Bereitschaft des Autors und die intensive Unterstützung des Verlages mit seinen Mitarbeitern. Ihnen sollten wir herzlich danken.

Beim Lernen wünsche ich Ihnen viel Freude und Erfolg!

Der Herausgeber

Manfred Mettke

Vorwort zur 8. Auflage

Die 8. Auflage wurde durchgesehen und aktualisiert.

Des Weiteren wurden Lesereinschriften berücksichtigt, entsprechende Änderungen vorgenommen und Fehler behoben.

Heinz-Josef Bauckholt
Köln, November 2018

Vorwort zur 7. Auflage

Gesetzliche Vorgaben zur Ausbildung von Technikerinnen und Technikern wurden verändert, so dass nun mit dem Abschluss zum staatlich geprüften Techniker auch die Fachhochschulreife zuerkannt wird. Mit diesem Zusatz können nun staatlich geprüfte Techniker an Fachhochschulen studieren. Dies macht ein erweitertes elektrotechnisches Grundverständnis notwendig, in dem auch nichtlineare Variable elektrischer Größen mit einbezogen werden. So wird in der nun vorliegenden Neuauflage dieses Lernbuches auch die allgemeine Betrachtung von Gleichungen mit der Infinitesimalrechnung aufgenommen und an Beispielen in der Anwendung gezeigt.

Die in den vorherigen Auflagen gezeigte Herleitung der Gesetzmäßigkeiten mit linearen Variablen bleibt bestehen.

Ebenfalls neu aufgenommen wurden Kapitel über die Anwendung passiver Vierpole und Ortskurven von Impedanz-Schaltungen. Zur Berechnung linearer Netzwerke wird eine weitere Methode, das Überlagerungsgesetz, gezeigt. Weltweit haben sich die Staaten in der elektrischen Energieversorgung auf der Verbraucher-Ebene auf Netzspannungen 230 V und 400 V vertraglich festgelegt. In Beispielen und Übungen sind diese Spannungsebenen berücksichtigt worden. Die im öffentlichen Netz möglichen Netzarten werden in einem eigenen Kapitel vorgestellt.

In der Didaktik spricht man heute, bedingt durch die Handlungsorientierung im Lernbereich, nicht mehr von Lernzielen, sondern von Qualifikationen und Kompetenzen. Mit dieser Neuauflage sind allen Kapiteln Kompetenzbeschreibungen vorangestellt. Zur eigenen Kontrolle, ob die definierten Kompetenzen erreicht wurden, sind am Ende der Kapitel praxisorientierte Lernaufgaben angefügt. Diese Lernaufgaben sind themenübergreifend. Die Lösungen finden Sie ebenfalls im Lösungsteil. Einige dieser Lernaufgaben sind als Beispiele ausgeführt, da die Lösungswege recht komplex sind.

Heinz-Josef Bauckholt
Köln, Januar 2013

Inhalt

Grundlagen der Elektrotechnik

0 Einleitung	19
1 Elektrische Grundgrößen	20
1.0 Elektrizität und Elektrotechnik	20
1.1 Elektrischer Strom	21
1.1.1 Elektrische Ladung als Ursprung der Elektrizität	21
1.1.1.1 Das Elektron im Atomaufbau	22
1.1.1.2 Das Elektron als kleinste elektrische Ladung	23
1.1.1.3 Das Modell des elektrischen Feldes um eine elektrische Ladung	24
1.1.2 Stromfluss als gerichtete bewegte Ladung	25
1.1.2.1 Elektrischer Stromfluss	25
1.1.2.2 Elektronengeschwindigkeit und Stromgeschwindigkeit	26
1.1.2.3 Stromdichte	27
1.1.2.4 Wirkungen des elektrischen Stromes	29
1.1.3 Stromarten	30
1.2 Elektrische Spannung	30
1.2.1 Energieniveau zwischen getrennten Ladungen	31
1.2.2 Spannungsgewinnung durch Energieumwandlung	33
1.2.3 Spannungsarten	34
1.3 Elektrischer Widerstand	35
1.3.1 Stromleitung in Metallen	35
1.3.1.1 Aufbau und Gitterstruktur von Metallen	35
1.3.1.2 Das Bändermodell bei Metallen	36
1.3.1.3 Vorgang der Stromleitung	37
1.3.2 Elektrischer Widerstand als Strombegrenzer	37
1.3.2.1 Spezifischer elektrischer Widerstand und elektrische Leitfähigkeit	38
1.3.2.2 Bemessungsgleichung des Widerstandes	40
1.3.2.3 Temperaturabhängigkeit des Widerstandes	41
1.3.3 Stromleitung in Festkörpern, Flüssigkeiten und Gasen	45
2 Elektrischer Stromkreis	46
2.1 Aufbau des technischen Stromkreises	46
2.2 Strömungsgesetze im elektrischen Stromkreis	47
2.2.1 Ohm'sches Gesetz	47
2.2.2 Widerstandsdiagramme	49
2.2.2.0 Einführung	49
2.2.2.1 Lineare Widerstände	50
2.2.2.2 Nichtlineare Widerstände	53
2.3 Messung von Strom und Spannung	56
2.3.1 Stommessung	56
2.3.2 Spannungsmessung	56
2.4 Aktive und passive Zwei- und Vierpole	57
2.4.0 Einführung	57
2.4.1 Zweipole	58
2.4.1.0 Definitionen	58
2.4.1.1 Spannungsquelle als aktiver Zweiopol	58
2.4.1.2 Widerstand und andere „Verbraucher“ als passiver Zweiopol	58

2.4.2 Vierpole	59
2.4.2.0 Definitionen	59
2.4.2.1 Ausgewählte aktive Vierpole	59
2.4.2.2 Ausgewählte passive Vierpole	60
3 Grundschaltungen für Gleichstrom	62
3.1 Reihenschaltung von Widerständen	62
3.1.1 Gesamtstrom, Gesamtspannung, Gesamtwiderstand	62
3.1.2 Verhältnisbildung zwischen Teilspannung und Teilwiderständen – Spannungs- teilung	65
3.1.3 Der feste bzw. fest eingestellte unbelastete Spannungsteiler	66
3.1.4 Der stellbare unbelastete Spannungsteiler (Potenziometerschaltung)	67
3.1.5 Vergleich von Spannungspotenzialen	69
3.1.6 Grafische Lösung einer Reihenschaltung	71
3.2 Parallelschaltung von Widerständen	73
3.2.1 Gesamtspannung, Gesamtstrom, Gesamtwiderstand	73
3.2.2 Verhältnisbildung zwischen Teilströmen und Widerständen – Stromteilung . .	76
3.2.3 Ersatzwiderstand = Gesamtwiderstand parallel geschalteter Widerstände . .	78
3.2.4 Ersatzleitwert	80
3.2.5 Grafische Lösung einer Parallelschaltung	80
3.3 Ersatzspannungsquelle und Ersatzstromquelle	82
3.3.1 Ersatzspannungsquelle	82
3.3.1.0 Einführung	82
3.3.1.1 Schaltung	82
3.3.1.2 Kennlinie und Kenngrößen	83
3.3.2 Ersatzstromquelle	87
3.3.2.0 Einführung	87
3.3.2.1 Schaltung	87
3.3.2.2 Kennlinie und Kenngrößen	87
3.4 Gemischte Schaltungen von Widerständen	89
3.4.1 Reihen- und Parallelschaltungen von Widerständen in einer Schaltung . . .	89
3.4.2 Belasteter Spannungsteiler	93
3.4.2.0 Einführung	93
3.4.2.1 Fester belasteter Spannungsteiler	93
3.4.2.2 Stellbarer belasteter Spannungsteiler (Potenziometerschaltung)	95
3.4.3 Brückenschaltung	97
3.4.3.0 Einführung	97
3.4.3.1 Die abgegliche Brückenschaltung	97
3.4.3.2 Die unabgegliche Brückenschaltung	99
3.5 Netzwerke und ihre Berechnungsmethoden	99
3.5.0 Einführung	99
3.5.1 Stern-Dreieck-Umwandlung	99
3.5.2 Maschen- und Knotenpunktgleichungen	107
3.5.3 Ersatzspannungs- und Ersatzstromquellen – Umwandlung	110
3.5.4 Überlagerungssatz	115
3.5.5 Passive Vierpole aus Widerstandsnetzwerken	122
3.5.5.0 Einführung	122
3.5.5.1 Aufstellung von Vierpolgleichungen	123
3.5.5.2 Definition und Kennzeichnung der Vierpolparameter	126
3.5.5.3 Ermittlung der Bauelementdaten einer Vierpol-Innenschaltung aus den Daten der Vierpolparameter	129
3.6 Elektrische Arbeit und Leistung	132
3.6.1 Elektrische Arbeit	132

3.6.2	Elektrische Leistung	134
3.6.2.1	Leistungshyperbel	137
3.6.2.2	Nutzeleistung und Verlustleistung	140
3.6.2.3	Wirkungsgrad	143
3.6.2.4	Leistungsanpassung	144
3.7	Umwandlung elektrischer Energie in andere Energien und umgekehrt	148
3.7.0	Einführung	149
3.7.1	Elektrische Energie in mechanische Energie	150
3.7.2	Elektrische Energie in thermische Energie	151
3.7.3	Elektrische Energie in optische Energie	152
3.7.4	Elektrische Energie in chemische Energie	153
3.7.4.0	Einführung	153
3.7.4.1	Elektrolyse und Leitungsmechanismus in Flüssigkeiten	153
3.7.4.2	Elektrochemische Spannungsquellen	157
3.7.4.2.1	Galvanische Elemente (Primärelemente)	157
3.7.4.2.2	Akkumulatoren (Sekundärelemente)	161
	Praxisorientierte Lernaufgaben	168
4	Das elektrische Feld und der Kondensator	172
4.0	Einführung	172
4.1	Erscheinungsformen des elektrischen Feldes	172
4.1.1	Elektrische Felder zwischen elektrischen Ladungen – elektrostatische Felder	172
4.1.2	Elektrische Felder in und zwischen Strom führenden Leitern	173
4.1.2.0	Einführung	173
4.1.2.1	Felder in Strom führenden Leitern	173
4.1.2.2	Felder zwischen Strom führenden Leitern	174
4.2	Die elektrische Feldstärke als Kenngröße des elektrischen Feldes	175
4.3	Kräfte im elektrischen Feld und das Coulomb'sche Gesetz	177
4.4	Spannungspotenziale in elektrischen Feldern	179
4.4.1	Spannung im elektrischen Feld	179
4.4.2	Spannung zwischen getrennten Ladungen	180
4.5	Ladungsspeicherung und Kondensator	181
4.6	Isolierstoffe im elektrischen Feld	185
4.6.1	Ladungsverschiebung in Isolierstoffen oder die elektrische Influenz	185
4.6.2	Feldkonstante des elektrischen Feldes	186
4.6.3	Bemessungsgleichung der Kapazität	188
4.7	Schaltungen von Kondensatoren	190
4.7.1	Reihenschaltung von Kondensatoren	190
4.7.2	Parallelschaltung von Kondensatoren	192
4.7.3	Reihen- und Parallelschaltungen von Kondensatoren in einer Schaltung	193
4.8	Schaltvorgänge am Kondensator	194
4.8.1	Einschalt- oder Ladevorgang am Kondensator	194
4.8.2	Ausschalt- oder Entladevorgang am Kondensator	201
4.9	Gespeicherte Energie eines geladenen Kondensators und die Energie des elektrischen Feldes	205
	Praxisorientierte Lernaufgaben	209
5	Das magnetische Feld	210
5.1	Erscheinungsformen des magnetischen Feldes	210
5.1.1	Das magnetische Feld eines Natur- oder Dauermagneten	210
5.1.2	Das magnetische Feld eines stromdurchflossenen Leiters	211

5.1.3 Das magnetische Feld einer stromdurchflossenen Spule oder eines Elektromagneten	212
5.1.4 Eigenschaften magnetischer Felder	212
5.2 Kenngrößen des magnetischen Feldes	213
5.2.1 Magnetfluss oder magnetischer Fluss	213
5.2.2 Magnetflussdichte oder magnetische Flussdichte	213
5.2.3 Elektrische Durchflutung	214
5.2.4 Magnetische Feldstärke	215
5.2.5 Magnetischer Widerstand und magnetischer Leitwert	217
5.3 Magnetisierungskennlinien	222
5.3.1 Die Magnetflussdichte als Funktion der magnetischen Feldstärke	222
5.3.2 Magnetisierungskennlinie einer Luftspule	222
5.3.3 Magnetisierungskennlinie einer Spule mit Kern aus ferromagnetischen Werkstoffen	223
5.3.3.1 Aufbau der Magnetisierungskennlinien ferromagnetischer Werkstoffe	223
5.3.3.2 Magnetisierungskennlinien magnetischer Werkstoffe beim Ummagnetisierungsvorgang oder die magnetische Hysterese	226
5.3.3.3 Arten und Aussteuerung von Hystereseschleifen	227
5.4 Magnetisierungsarbeit und Magnetisierungsverluste	229
5.4.1 Magnetisierungsarbeit	229
5.4.2 Magnetisierungsverluste	230
5.5 Der magnetische Kreis	231
5.6 Kräfte im Magnetfeld	235
5.6.1 Kräfte an magnetischen Polen	236
5.6.2 Kräfte zwischen magnetischen Feldern	239
5.6.2.1 Magnetflussdichte und Feldstärke des magnetischen Feldes eines stromdurchflossenen Leiters	239
5.6.2.2 Überlagerung von magnetischen Feldern parallel verlaufender stromdurchflossener Leiter	242
5.6.2.3 Kräfte zwischen dem magnetischen Feld eines stromdurchflossenen Leiters oder einer Spule und dem magnetischen Feld eines Dauermagneten – Motorprinzip	243
5.6.2.4 Kräfte zwischen den magnetischen Feldern stromdurchflossener Leiter	246
5.7 Magnetische Induktion oder Spannungserzeugung durch Veränderung magnetischer Felder	248
5.7.1 Bewegung eines stromlosen Leiters im konstanten magnetischen Feld – Generatorprinzip	249
5.7.2 Bewegung eines stromdurchflossenen Leiters im konstanten magnetischen Feld – Generatorprinzip	250
5.7.3 Induktionsgesetz bei bewegten Leitern und Spulen im konstanten magnetischen Feld	251
5.7.3.0 Einführung	251
5.7.3.1 Induktionsgesetz bei geradliniger Bewegung eines Leiters oder einer Spule	251
5.7.3.2 Induktionsgesetz bei Rotationsbewegung eines Leiters oder einer Spule	254
5.7.4 Induktionsgesetz bei ruhenden Leitern oder Spulen im zeitlich veränderlichen magnetischen Feld	255
5.7.4.1 Induktivität, die magnetische Kenngröße einer Spule	257
5.7.4.2 Energie des Magnetfeldes	260
5.7.4.3 Reihen- und Parallelschaltung von Induktivitäten	261
5.7.4.4 Schaltvorgänge an Spulen	262

5.7.5 Transformatorprinzip	264
Praxisorientierte Lernaufgabe	270
6 Grundschaltungen für Wechselspannungen	271
6.1 Darstellung und Kenngrößen von Wechselspannung und Wechselstrom	271
6.1.0 Einführung	271
6.1.1 Zeiger- und Liniendiagramme	271
6.1.2 Kenngrößen von Wechselspannung und Wechselstrom	273
6.1.3 Zeitliche Betrachtung von Wechselspannungen und Wechselströmen	278
6.1.4 Überlagerung von Wechselspannungen und die Fourier-Analyse	281
6.2 Verhalten der idealen Grundschataltelemente an Wechselspannung	285
6.2.1 Idealer Wirkwiderstand an Wechselspannung	285
6.2.2 Idealer Kondensator an Wechselspannung	286
6.2.3 Ideale Spule an Wechselspannung	293
6.3 Komplexe Rechnung und die Anwendung im Wechselstromkreis	298
6.3.1 Komplexe Zahlen – Komplexe Zahlenebene – Rechenregeln	298
6.3.2 Elektrische Größen in komplexer Schreibweise	301
6.4 Reihenschaltungen im Wechselstromkreis	302
6.4.1 Widerstand und Kondensator	307
6.4.2 Widerstand und Spule	307
6.4.3 Kondensator und Spule	310
6.4.4 Widerstand, Kondensator und Spule	312
6.5 Parallelschaltungen im Wechselstromkreis	316
6.5.1 Widerstand und Kondensator	316
6.5.2 Widerstand und Spule	320
6.5.3 Kondensator und Spule	323
6.5.4 Widerstand, Kondensator und Spule	325
6.6 Gemischte Schaltungen im Wechselstromkreis – Impedanzschaltungen	328
6.7 Resonanz im Wechselstromkreis	337
6.7.1 Begriff der Grenzfrequenz	337
6.7.2 Begriff der Resonanz und der Resonanzfrequenz	340
6.7.3 Reihenresonanzkreis	341
6.7.3.0 Einführung	341
6.7.3.1 Idealer Reihenresonanzkreis	341
6.7.3.2 Realer Reihenresonanzkreis	343
6.7.4 Parallelresonanzkreis	345
6.7.4.0 Einführung	345
6.7.4.1 Idealer Parallelresonanzkreis	345
6.7.4.2 Realer Parallelresonanzkreis	346
6.8 Impedanzschaltungen und das Verhalten bei variablen Frequenzen – Ortskurven	348
6.8.0 Einführung	348
6.8.1 Ortskurven von Reihenschaltungen	349
6.8.2 Ortskurven von Parallelschaltungen	351
6.8.3 Ortskurve einer gemischten Impedanzschaltung	353
6.9 Elektrische Arbeit und elektrische Leistung im Wechselstromkreis	357
6.9.1 Leistung im Wechselstromkreis	357
6.9.1.0 Einführung	357
6.9.1.1 Wirkleistung	357
6.9.1.2 Blindleistung	360
6.9.1.3 Wirk-, Blind- und Scheinleistung im Wechselstromkreis	361
6.9.2 Blindleistungskompensation oder Leistungsfaktorverbesserung	367
6.9.3 Arbeit im Wechselstromkreis	370
Praxisorientierte Lernaufgaben	372

7 Mehrphasenwechselspannung – Mehrphasenwechselstrom (Drehstrom)	378
7.1 Erzeugung von Mehrphasenwechselspannung	378
7.2 Dreiphasenwechselspannung	379
7.2.1 Spannungserzeuger in Sternschaltung	381
7.2.2 Spannungserzeuger in Dreieckschaltung	382
7.2.3 Verbraucher in Sternschaltung	382
7.2.4 Verbraucher in Dreieckschaltung	385
7.3 Spannungsnetze – öffentliche Netze	389
Praxisorientierte Lernaufgaben	392

Bauelemente der Elektrotechnik – Grundschaltelelemente

Vorbemerkung zu den Kapiteln 8 bis 10	395
8 Lineare technische Widerstände	397
8.0 Einleitung	397
8.1 Bauarten technischer Widerstände	397
8.1.0 Einführung	397
8.1.1 Festwiderstände	397
8.1.1.0 Einführung	397
8.1.1.1 Schichtwiderstände	398
8.1.1.2 Drahtwiderstände	399
8.1.2 Stellbare Widerstände (Potenziometer)	400
8.1.2.0 Einführung	400
8.1.2.1 Schichtpotenziometer	400
8.1.2.2 Drahtpotenziometer	401
8.2 Daten und Normen technischer Widerstände	402
8.2.1 Technische Daten	402
8.2.2 Normung	403
8.2.2.1 Normung der Widerstandswerte	403
8.2.2.2 Normung der Kennzeichnung	404
9 Technische Kondensatoren	409
9.1 Bauarten technischer Kondensatoren	409
9.1.0 Einführung	409
9.1.1 Wickelkondensatoren	409
9.1.1.0 Einführung	409
9.1.1.1 MP-Kondensatoren	409
9.1.1.2 MK-Kondensatoren	410
9.1.2 Keramikkondensatoren	411
9.1.3 Elektrolytkondensatoren	411
9.1.3.0 Einführung	411
9.1.3.1 Aluminium-Elektrolytkondensatoren	411
9.1.3.2 Tantal-Elektrolytkondensatoren	412
9.1.4 Stellbare Kondensatoren (Drehko)	413
9.2 Daten und Normen technischer Kondensatoren	413
9.2.1 Technische Daten	413
9.2.2 Normung	415
9.2.2.1 Normung der Kapazitätswerte	415
9.2.2.2 Normung der Kennzeichnung	416

10 Technische Spulen	419
10.1 Bauarten technischer Spulen	419
10.1.0 Einführung	419
10.1.1 Luftspulen	419
10.1.2 Spulen mit Kern aus magnetischem Werkstoff	424
10.2 Daten technischer Spulen	426
Praxisorientierte Lernaufgaben	426
Lösungen aller Übungen und Lernaufgaben	428
Literaturhinweise:	
I. Fachschulen für Technik	471
II. Fachhochschulen	471
Sachwortverzeichnis	473

0 Einleitung

Dieses Buch soll den Leser in die Problemstellungen der Elektrotechnik einführen. Vorausgesetzt werden dabei nur solche Erkenntnisse, die man durch den täglichen Umgang mit der Elektrotechnik erhält. Bei der Darlegung physikalischer Grundlagen werden die z. Z. gültigen Modellvorstellungen verwendet und für die Erklärungen herangezogen. Dieses Buch versteht sich als Grundlagenbuch für alle weiteren elektrotechnischen Fachgebiete dieser Lernbuchreihe.

Elektrotechnische Vorgänge sind nur schwer ohne mathematische Methoden erklärbar. Der in diesem Buch verwendete Umfang mathematischer Methoden und Gesetze ist im Bild 0.-2 dargestellt.

In einigen Fällen wären für die Ableitungen von Gleichungen oder Formeln Kenntnisse der Differenzial- und Integralrechnung erforderlich. Um ohne diese auskommen zu können, wird der Lösungsablauf dann durch gleichwertige mathematische und grafische Methoden ersetzt, die zwar nicht immer ganz exakt sind, dafür aber den Lösungsweg überschaubarer machen. Der Einsatz der komplexen Rechnung zur Berechnung von Wechselstromkreisen bringt erhebliche Vorteile, da schon bei einfachen Schaltungen mit Wirk- und Blindwiderständen im Wechselstromkreis mathematische Ausdrücke auftreten, die sonst nur mit großem Aufwand zu lösen sind. Die komplexe Rechnung bringt hier wesentliche Vereinfachungen.

Der Techniker benutzt in vielen Fällen Diagramme und Kennlinien zur Lösung elektrischer Probleme. In diesem Buch wird auf die Einführung in diese Arbeitsweise besonderen Wert gelegt. Die Definition elektrischer Grundgrößen erfolgt üblicherweise durch Definitionsgleichungen, die durch Bemessungsgleichungen ergänzt werden können. Die Kontrolle von Gleichungsumstellungen wird durch Einheitengleichungen vorgenommen. Dieses Schema wiederholt sich bei allen Betrachtungen elektrischer Größen.

In einigen Kapiteln werden Zusammenhänge und Formeln schrittweise ergänzt und erweitert, soweit es die jeweiligen Erkenntnisse zulassen. Es ist deshalb möglich, dass die end-

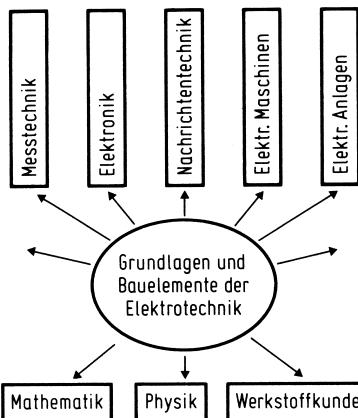


Bild 0.-1

Grundlagen der Elektrotechnik im Beziehungsfeld der Anwendungsbereiche

gültige Gleichung erst nach mehreren Kapiteln vorliegt.

Die oben genannten Aussagen zur Herleitung von Gleichungen und Gesetzmäßigkeiten zur Elektrotechnik bezogen sich auf **lineare** Variable und konstante Parameter. Dies ist eine spezielle Betrachtungsweise. Sind Variable nicht linear, so ist der Einsatz ausgewählter Bereiche der **Infinitesimalrechnung** notwendig. Die mit dieser mathematischen Denkweise herbeigeführten Gleichungen sind somit allgemein gültige Aussagen elektrotechnischer Gesetze und Regeln.

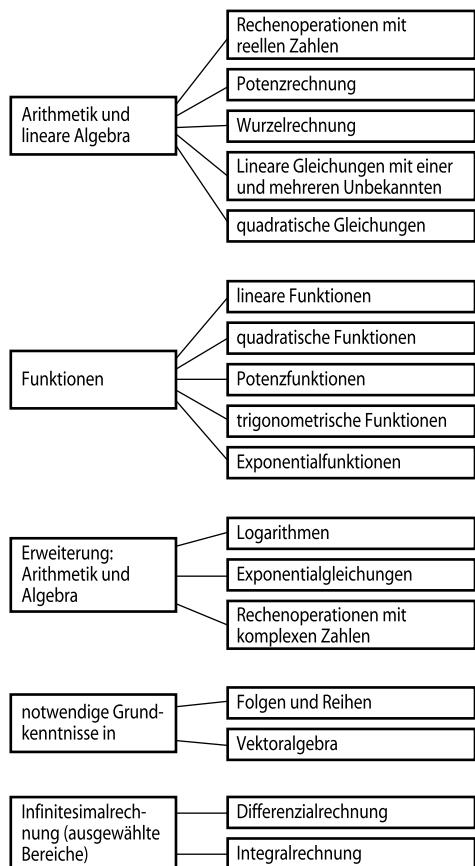


Bild 0.–2
Strukturplan der als notwendig erachteten Mathematik

1 Elektrische Grundgrößen

1.0 Elektrizität und Elektrotechnik

Die Elektrotechnik ist ein wichtiger Bestandteil unserer Zivilisation. Wir benutzen die Begriffe Spannung, Strom, Widerstand usw. als Aussagen über Elektrotechnik, ohne diese Begriffe allerdings immer genau erklären zu können.

Die Elektrotechnik ist die technische Anwendung der Elektrizität. An dieser Stelle sei da-

rauf hingewiesen, dass im Buch „Werkstoffe der Elektrotechnik“ (Fischer) dieser Lernbuchreihe weitere Informationen zur Vertiefung der Kenntnisse über die Elektrizität zu finden sind. In diesem Buch werden nur solche physikalischen Zusammenhänge erklärt, die für das Verständnis der Elektrotechnik notwendig sind.

Anhand eines Stromkreises werden nun die elektrischen Grundgrößen hergeleitet.

Der Stromkreis besteht aus einer Spannungsquelle, einem Verbraucher, Verbindungsleitungen und einem Schalter. Wird der Schalter geschlossen, dann leuchtet die Glühlampe auf und wird warm. Wärme entsteht bekanntlich entweder bei einem Verbrennungsvorgang oder durch Reibung. Ein Verbrennungsvorgang ist hier jedoch nicht möglich, da dem Glaskolben der Glühlampe bei der Herstellung der Sauerstoff entzogen wurde. Es bleibt somit nur der Vorgang der Reibung. Diese entsteht durch die Berührung von Stoffen bei Bewegung. In der Glühlampe und damit im gesamten Kreis muss also ein Bewegungsablauf vorliegen. Im Kreis fließt oder strömt „etwas“. Es wird als elektrischer Strom bezeichnet.

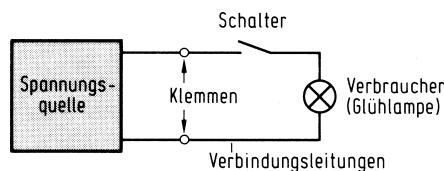


Bild 1.0 – 1 Elektrischer Stromkreis

1.1 Elektrischer Strom

Nach der Durcharbeitung dieses Kapitels haben Sie die **Kompetenz** ...

- aus den Wirkungen des elektrischen Stromes Anwendungen abzuleiten,
- den elektrischen Strom als bewegte elektrische Ladungsmenge zu beschreiben,
- zu erläutern, dass die Ursache der Elektrizität in den Elementarladungen des Atoms begründet ist.

1.1.1 Elektrische Ladung als Ursprung der Elektrizität

Beim elektrischen Stromfluss muss nach den bisherigen Erkenntnissen Materie im Verbraucher und in den Verbindungsleitungen fließen. Beide Komponenten des Stromkreises sind aus Metallen aufgebaut. Metalle sind feste Stoffe und haben eine kristalline Anordnung der Atome. Die fließenden oder strömenden Stoffteilchen müssen demnach sehr klein sein, um sich durch die Zwischenräume im Kristallgitter bewegen zu können.

Es kann sich somit nur um Atomteilchen handeln. Gleichzeitig muss die Spannungsquelle treibend auf diese Teilchen einwirken, um die

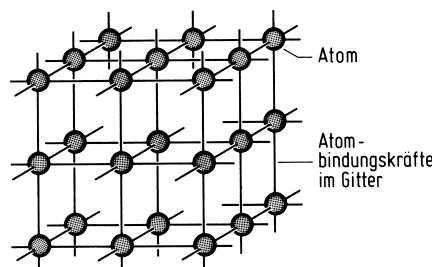


Bild 1.1.1 – 1 Kristallgitter der Atome

Strömung zu bewirken. Bei der Untersuchung der Verbindungsleitungen und Verbraucher auf kleine bewegliche Atomteilchen für den Strömungsvorgang stößt man auf freie Elektronen also die gesuchten Atomteilchen.

Um die Strömung der Elektronen weiter ergründen zu können, ist zunächst das Verhalten des Elektrons im Atomaufbau zu erläutern.

1.1.1.1 Das Elektron im Atomaufbau

Ausgehend vom Atommodell werden die Eigenschaften des Atoms, welche für die Elektrizität wichtig sind, herausgestellt. Beim einfachen Atommodell kreisen um einen Kern Teilchen auf verschiedenen konstanten Bahnen. Die kreisenden Atomteilchen werden als Elektronen bezeichnet.

Bei der Betrachtung dieses Atommodells drängen sich folgende Fragen auf:

- Was treibt die Elektronen auf den einzelnen Bahnen an?
- Was hält die Elektronen auf dem bleibenden Abstand zum Kern?

Die Antwort ist: **Elektrische Kräfte**.

Massenanziehung und magnetische Kräfte scheiden aus, da keine Berechnung zum Ergebnis führt.

Die elektrischen Kräfte waren schon im Altertum den Griechen bekannt, nur war ihnen eine Deutung dieser Vorgänge noch nicht möglich. Sie beobachteten z. B. dass an Wolle geriebener Bernstein, Papierschnitzel und Wollflusen anzieht. Das Wort „Elektron“ stammt daher aus dem Griechischen.

Bei der Untersuchung elektrischer Kräfte stellt man Anziehung und Abstoßung fest. Diese Erkenntnis lässt nur den einen Schluss zu, dass es zwei Arten von Elektrizität geben muss.

Anziehung erfolgt zwischen ungleicher Elektrizität und Abstoßung zwischen gleicher Elektrizität. Die beiden Elektrizitätsarten werden als positive und negative Elektrizität bezeichnet. Was nun Elektrizität exakt ist, weiß man jedoch noch nicht.

Zurück zum Atommodell:

Die Elektronen sind Sitz der negativen Elektrizität und der Atomkern ist Sitz der positiven Elektrizität. Im Atomkern selbst sind es die Protonen, welche die Elektrizität beinhalten.

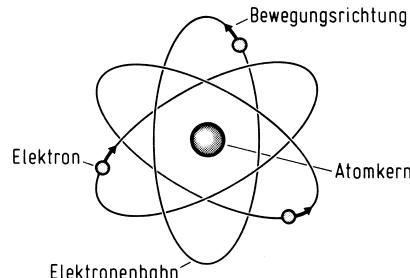


Bild 1.1.1.1 – 1 Atommodell

Das Elektron ist Sitz der negativen Elektrizität.
Das Proton ist Sitz der positiven Elektrizität.

1.1.1.2 Das Elektron als kleinste elektrische Ladung

Die negative Elektrizität des Elektrons bezeichnet man als negative Ladung. Ein Elektron ist nicht teilbar, somit hat das Elektron die kleinste elektrische Ladung. Diese ist ständig an das Elektron gebunden.

Die elektrische Ladung ist eine physikalische Größe und hat das Formelzeichen Q .

Als Einheit ist definiert:

Die kleinste elektrische Ladung, die in der Natur vorkommt, ist die eines Elektrons. Sie wird als Elementarladung bezeichnet und hat den folgenden Betrag:

Das Elektron besitzt die kleinste elektrische Ladung.

Elektrische Ladung Q

$$|Q| = \text{A} \cdot \text{s} \text{ (Amperesekunde)} = \text{C} \text{ (Coulomb)}$$

(1.1.1.2 – 1)

$$\begin{aligned} (Q_-)_{\min} &= e = \text{Elementarladung} \\ &= 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ A} \cdot \text{s} \\ (Q_-)_{\min} &= 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C} \end{aligned}$$

(1.1.1.2 – 2)

Bereits der französische Physiker Coulomb (1736–1806) hatte diese elektrische Ladung gemessen, allerdings ohne zu wissen, dass sie sich im Elektron befindet.

Der Betrag der Ladung eines Protons ist gleich dem eines Elektrons:

Jede elektrische Ladung ist ein ganzzahliges Vielfaches der Ladung eines Elektrons oder Protons:

Für den Atomaufbau bedeuten die bisherigen Erkenntnisse:

Die Zentripetalkräfte zwischen Atomkern und Elektronen sind elektrische Anziehungs Kräfte zwischen elektrischen Ladungen. Man spricht von Coulomb'schen Kräften. Für ihre Berechnung gilt:

$$(Q_+)_\text{min} = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ C}$$

$$Q = n \cdot e \quad \text{mit} \quad n \in \mathbb{N}$$

(1.1.1.2 – 3)

$$F = k \frac{Q_1 \cdot Q_2}{r^2}$$

(1.1.1.2 – 4)

Q_1 = Ladung des Elektrons

Q_2 = Ladung des Protons

r = Abstand: Kern–Elektron

k = Konstante (wird in den Abschnitten 4.3 und 4.6 beschrieben)

Die Bewegungen der Elektronen auf den Bahnen, ohne die das Atom nicht bestehen kann, lassen sich mit der nachfolgenden Modellanschauung erklären (es ist eine Modellanschauung, die nicht in allen Fällen gilt):

Gleichnamige Ladungen stoßen sich ab. Dies gilt auch für im Atomkern angeordnete Ladungen. Die Abstoßung erzeugt eine Drallbewegung der positiven Ladungen, die zu einer Art Umlauf führen. Die Elektronen als Gegenpartner der positiven Ladung werden von diesen Umlaufbewegungen auf ihrer Bahn mitgezogen.

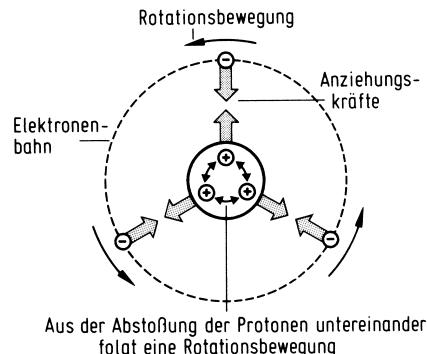


Bild 1.1.1.2 – 1
Schematische Darstellung zur Umlaufbewegung der Elektronen

1.1.1.3 Das Modell des elektrischen Feldes um eine elektrische Ladung

Da elektrische Kräfte über große Entfernungen und ohne Übertragungsmedium wirken können, wird dies schematisch, wie die nebenstehenden Bilder zeigen, dargestellt. Jede Ladung ist von einem elektrischen Feld umgeben. Dargestellt wird dieses durch Feldlinien. Die elektrische Ladung wird dabei kugelförmig angenommen. Bei positiven Ladungen treten die elektrischen Feldlinien senkrecht aus der Oberfläche der Ladungen aus. Bei negativen Ladungen treten sie senkrecht in die Oberfläche ein.

Mit den Feldlinien um elektrische Ladungen lassen sich Anziehung und Abstoßung überschaubar darstellen und anschaulich erklären.

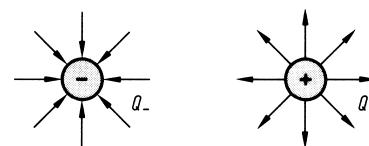


Bild 1.1.1.3 – 1 Elektrische Felder um Ladungen

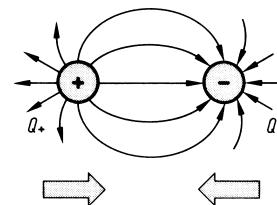


Bild 1.1.1.3 – 2 Anziehung ungleichnamiger Ladungen

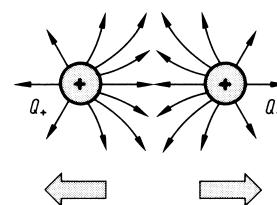


Bild 1.1.1.3 – 3 Abstoßung gleichnamiger Ladungen

Zusammenfassend ergeben die bisherigen Erkenntnisse folgende Aussage:

Die elektrischen Ladungen mit ihren wechselwirkenden Erscheinungen stellen das Wesensmerkmal der Elektrizität dar. Auf diesem Fundament ist die gesamte Elektrotechnik aufgebaut.

Übung 1.1.1.3 – 1

Skizzieren Sie das elektrische Gesamtfeld der gegebenen Anordnung elektrischer Ladungen.

Lösung:



Übung 1.1.1.3 – 2

Skizzieren Sie das elektrische Gesamtfeld der gegebenen Anordnung elektrischer Ladungen.

Lösung:



1.1.2 Stromfluss als gerichtete bewegte Ladung

1.1.2.1 Elektrischer Stromfluss

An dieser Stelle wird die Aussage, dass bei einem Stromfluss Elektronenbewegung auftritt, wieder aufgegriffen und daraus die Definition des elektrischen Stromes abgeleitet, wobei die Menge der Elektronen als Ladungsmenge bezeichnet wird:

Elektrischer Strom =
gerichtete bewegte Ladung =
gerichtete Elektronenbewegung

Die elektrische Stromstärke (kurz: der Strom) ist eine physikalische Größe mit dem Formelzeichen I . Die Definitionsgleichung lautet:

Elektrische Stromstärke I

$$I = \frac{\text{Ladung}}{\text{Zeit}} = \frac{Q}{t} = \frac{n \cdot e}{t} \quad (1.1.2.1-1)$$

$$[I] = \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{s}} = \text{A} \quad (\text{Ampere}) \quad (1.1.2.1-2)$$

Die Einheit ist nach dem französischen Physiker Ampère (1775–1836) benannt. Sie ergibt sich aus der Definitionsgleichung:

Für ein Ampere gilt:

$$1 \text{ A} = \frac{6,25 \cdot 10^{18} \cdot e}{\text{s}} = \frac{6,25 \cdot 10^{18} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ A} \cdot \text{s}}{\text{s}}$$

Gebräuchliche Vielfache bzw. Teile der Einheit Ampere sind:

$$\begin{aligned} 1 \text{ kA} &= 1 \cdot 10^3 \text{ A} & 1 \text{ nA} &= 1 \cdot 10^{-9} \text{ A} \\ 1 \text{ mA} &= 1 \cdot 10^{-3} \text{ A} & 1 \text{ pA} &= 1 \cdot 10^{-12} \text{ A} \\ 1 \text{ } \mu\text{A} &= 1 \cdot 10^{-6} \text{ A} \end{aligned}$$

Sind die Variablen Q und t in der Gleichung für den Strom nicht konstant, so gilt allgemein für den Strom I :

$$I = \frac{dQ}{dt}$$

(1.1.2.1 – 3)

Die Aussagen in der Gleichung ergeben folgenden Funktionszusammenhang:

Die Änderung der Ladungsmenge hat eine Stromänderung als Folge.

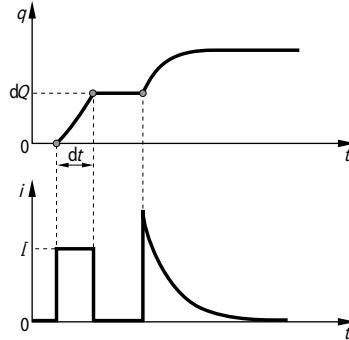


Bild 1.1.2.1 – 1 Die Stromfunktion in Abhängigkeit von der Änderung der Ladungsmenge

1.1.2.2 Elektronengeschwindigkeit und Stromgeschwindigkeit

Man kann davon ausgehen, dass in elektrischen Leitungen frei bewegliche Elektronen zur Verfügung stehen. Diese Aussage wird in Abschnitt 1.3.1.1 noch genauer behandelt. Die Berechnung der vorhandenen Menge frei beweglicher Elektronen in den Verbindungsleitungen und Verbrauchern eines Stromkreises ist wie folgt möglich:

$$Q = n' \cdot e \cdot V = n' \cdot e \cdot A \cdot l \quad (1.1.2.2 – 1)$$

n' = die Anzahl der Elektronen bezogen auf das Werkstoffvolumen der Verbindungsleitungen und der Verbraucher

e = Elementarladung

V = Volumen der Verbindungsleitungen und Verbraucher

V = Fläche A · Länge l

Wird vorstehende Gleichung in die Definitionsgleichung des Stromes eingesetzt, dann ergibt sich:

Der Term l/t beschreibt die Elektronengeschwindigkeit v , also die Geschwindigkeit der strömenden Ladungen.

Die Gleichung des Stromes kann nun in folgender Form geschrieben werden:

$$I = \frac{Q}{t} = \frac{n' \cdot e \cdot A \cdot l}{t} = n' \cdot e \cdot A \cdot \frac{l}{t}$$

$$\frac{l}{t} = v = \text{Elektronengeschwindigkeit}$$

$$I = n' \cdot e \cdot A \cdot v$$

Durch Umstellung ergibt sich daraus eine Berechnungsformel für die Elektronengeschwindigkeit:

$$v = \frac{I}{n' \cdot e \cdot A} \quad (1.1.2.2-2)$$

Beispiel 1.1.2.2.-1

Eine Kupferleitung mit einem Querschnitt $A = 1,5 \text{ mm}^2$ und einer Elektronenanzahl $n' = 8,47 \cdot 10^{22} \text{ Elektronen/cm}^3$ wird von einem Strom $I = 10 \text{ A}$ durchflossen. Gesucht ist die Elektronengeschwindigkeit.

Lösung:

$$\begin{aligned} v &= \frac{I}{n' \cdot e \cdot A} \\ &= \frac{10 \text{ A}}{8,47 \cdot 10^{22} \frac{\text{Elektronen}}{\text{cm}^3} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{Elektronen}} \cdot 1,5 \text{ mm}^2} \\ &= \frac{10 \text{ A}}{8,47 \cdot 10^{22} \frac{\text{Elektronen}}{10^3 \text{ mm}^3} \cdot 1,6 \cdot 10^{-19} \frac{\text{A} \cdot \text{s}}{\text{Elektronen}} \cdot 1,5 \text{ mm}^2} \\ v &= 0,491 \frac{\text{mm}}{\text{s}} \end{aligned}$$

In den meisten Fällen liegt die Elektronengeschwindigkeit im Bereich:

Durchschnittliche Elektronengeschwindigkeit

$$v = 0,1 \dots 10 \frac{\text{mm}}{\text{s}}$$

Versuche zeigen jedoch, dass die Wirkungen des elektrischen Stromes mit Lichtgeschwindigkeit c auftreten. Der Strom ist also wesentlich schneller, als die Elektronengeschwindigkeit vermuten lässt. Die strömenden Elektronen stoßen sich nämlich wie bei einer Kettenreaktion an und geben so ihre Energie weiter. Die auftretenden Energiestöße erfolgen dabei mit Lichtgeschwindigkeit.

Stromgeschwindigkeit = Lichtgeschwindigkeit c

$$c \approx 300\,000 \frac{\text{km}}{\text{s}} \approx 3 \cdot 10^8 \frac{\text{m}}{\text{s}} \quad (1.1.2.2-3)$$

Übung 1.1.2.2-1


Bei einem Kurzschluss fließt in einer Kupferleitung mit einem Durchmesser $d = 2 \text{ mm}$ ein Strom $I_k = 100 \text{ A}$. Berechnen Sie die Elektronengeschwindigkeit.

Lösung:

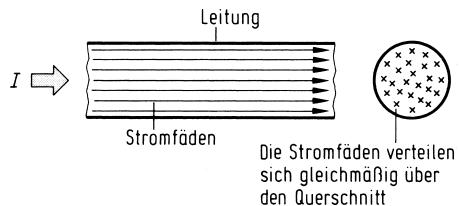1.1.2.3 Stromdichte

Da der physikalische Vorgang der Stromleitung recht komplex ist, bedient man sich der

schematischen Darstellung durch Stromfäden. Diese durchsetzen den gesamten Querschnitt einer Leitung gleichmäßig und sind senkrecht zur Querschnittsfläche zu betrachten.



Die angenommene gleichmäßige Verteilung des Stromes über die Querschnittsfläche der Leitung ermöglicht die Berechnung der Stromdichte. Sie hat das Formelzeichen J . Es gilt die Definitionsgleichung:

Bild 1.1.2.3 – 1
Schematische Darstellung der Stromfäden beim Stromdurchgang

$$\text{Stromdichte} = \frac{\text{Strom}}{\text{Querschnittsfläche}}$$

$$J = \frac{I}{A} \quad (1.1.2.3 - 1)$$

Als Einheit ergibt sich:

$$[J] = \frac{\text{A}}{\text{m}^2} \quad (1.1.2.3 - 2)$$

Allgemein gilt die Aussage:

Der Strom I ist ein Skalar, die Stromdichte J ein Vektor.

Beispiel 1.1.2.3 – 1

Ein Strom $I = 12 \text{ A}$ fließt durch eine Leitung mit einem Querschnitt $A = 1,5 \text{ mm}^2$. Die Stromdichte J ist zu berechnen.

Lösung:

$$\begin{aligned} J &= \frac{I}{A} \\ &= \frac{12 \text{ A}}{1,5 \text{ mm}^2} \\ &= 8 \frac{\text{A}}{\text{mm}^2} \\ &= 8 \frac{\text{A}}{(10^{-3} \text{ m})^2} \\ J &= 8 \cdot 10^6 \frac{\text{A}}{\text{m}^2} \end{aligned}$$


Übung 1.1.2.3 – 1

Der Draht einer Kupferspule (Drahtdurchmesser $d = 0,5 \text{ mm}$) kann maximal eine Stromdichte $J = 10 \cdot 10^6 \text{ A/m}^2$ führen. Berechnen Sie den maximalen Strom, der in der Spule fließen darf.

Lösung:

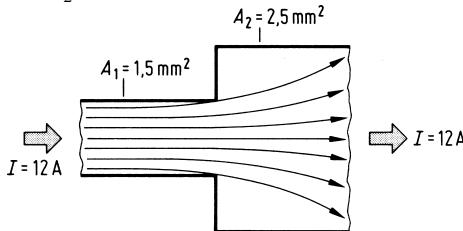Übung 1.1.2.3 – 2

Die Stromfäden in einem Leitungsstück verteilen sich gemäß Bild. Berechnen Sie die in den Leitungsstücken vorhandene Stromdichte J_1 und J_2 .



Lösung:

1.1.2.4 Wirkungen des elektrischen Stromes

Bei einer stromdurchflossenen Leitung sind folgende Wirkungen zu beobachten:

- Um eine stromdurchflossene Leitung bildet sich ein magnetisches Feld. Die Ursache liegt bei den Elektronen. Um jedes Elektron bildet sich nämlich während der Bewegung zusätzlich zum stets vorhandenen elektrischen Feld ein magnetisches Feld. Beide Felder stehen senkrecht zueinander. Die magnetische Feldrichtung ist abhängig von der Bewegungsrichtung des Elektrons. Die magnetischen Felder der einzelnen Elektronen summieren sich zum Gesamtfeld um den stromdurchflossenen Leiter. Die Ursache der Bildung dieser magnetischen Felder ist noch nicht endgültig geklärt.
- Wärmewirkung beim Stromdurchgang. Sie wurde bereits erwähnt und entsteht durch die Reibung der strömenden Elektronen am Atomgitter.
- Fließt Strom durch leitfähige Flüssigkeiten, dann erfolgen chemische Reaktionen und es tritt z. B. eine Zersetzung ein. (Siehe Abschnitt 3.7.4.1.)

Trägt man den bei einer Ladungsverschiebung auftretenden Strom als Funktion der Zeit auf, dann entspricht die Fläche unter der Geraden der verschobenen Ladungsmenge Q .

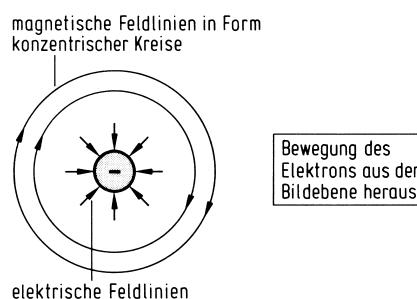
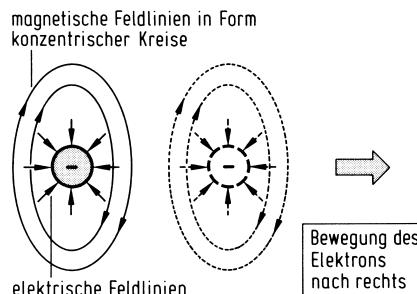


Bild 1.1.2.4 – 1
Magnetisches Feld um bewegte Elektronen

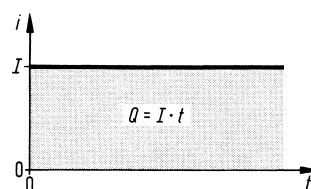


Bild 1.1.2.4 – 2
Fläche als Maß für die verschobene Ladungsmenge

Sachwortverzeichnis

- Admittanz 327
Akkumulatoren 161
Aluminium-Elektrolytkondensator 411
 A_L -Faktor 426
Ampère 25
Anode 154
Äquipotenziallinien 179
Äquivalent, elektrochemisches 155
Arbeit, elektrische 132, 357
Arbeitspunkt 51, 54
Atom 22
Atomkern 22
Atommodell 22
Atomteilchen 22
Augenblickswert 273
- Bändermodell 31, 36
Belastbarkeit (Dauerbelastung) 402
belasteter Spannungsteiler 93
Belastungsbetrieb 145
Belastung, symmetrische 383, 386
Black Box 82
Bleiakkumulator 162
Blindarbeit (= Feldenergie) 371
Blindleistung 360, 362
Blindleistung, induktive 361
Blindleistung, kapazitive 360
Blindleistungskompensation 367
Blindleitwert, induktiver 295
Blindleitwert, kapazitiver 290
Blindwiderstand 298
Blindwiderstand, induktiver 293, 298
Blindwiderstand, kapazitiver 287, 298
Bogenmaß 275
Brückenschaltung 97
- chemische Energie 153
- Coulomb 23
Coulomb'sches Gesetz 177, 178, 188
- Dauer-Gleichspannung 34
Dauer-Gleichstrom 30
Dauermagnet 210, 243
Dipol 185
Drahtpotenziometer 401
Drahtwiderstand 399
Drehko 413
Drehkondensator 409
Drehstrom 378
Dreieckschaltung 382
Dreiecksumlaufwiderstand 104
Dreiphasennetz 380
Dreiphasenwechselspannung 379, 389
Dreiphasenwechselstrom 379
Druck, osmotischer 157
Durchflutung, elektrische 214, 215
dynamisches Widerstandsverhalten 56
- Edelmetallschichtwiderstand 398
Effektivwert 274, 276
elektrische Arbeit 132, 357
elektrische Durchflutung 214, 215
elektrische Feldkonstante 178
elektrische Feldstärke 175
elektrische Flussdichte 186
elektrische Influenz 185
elektrische Ladung 23
elektrische Leistung 134, 357
elektrische Leitfähigkeit 38
elektrische Spannung 30, 32
elektrische Stromstärke 25
elektrischer Widerstand 35, 37
elektrisches Feld 24, 172
Elektrizität 22
elektrochemische Spannungsreihe 158
elektrochemisches Äquivalent 155
Elektrolyse 153
Elektrolyt 154
Elektrolytkondensator 409, 411, 412
Elektromotor 243
Elektron 22
Elektronenbewegung 25
Elektronenfluss 37
Elektronengas 35
Elektronengeschwindigkeit 26, 27
Elektronenkonzentration 36
Elektronenmangel 33, 46
Elektronenüberschuss 33, 46
Elektrostatik 173
Elementarladung 23, 26
Energie, chemische 153
Energie, mechanische 150
Energie, optische 152
Energie, potenzielle 31
Energie, thermische 151
Energieniveau 31
Energieumwandlung 33
Ersatzleitwert 80
Ersatzscheinwiderstand 317
Ersatzspannungsquelle 82, 86
Ersatzstromquelle 82, 87
Ersatzwiderstand 75, 78
Exponentialform 299
- Faraday 155
Faraday'sches Gesetz 155
Feld, elektrisches 24, 172
Feld, magnetisches 210
Feldkonstante, elektrische 178
Feldkonstante, magnetische 220
Feldlinie 24
Feldstärke 176
Feldstärke, elektrische 175
Feldstärke, magnetische 215, 216
ferromagnetische Werkstoffe 223
Festwiderstand 397

- Flussdichte, elektrische 186
 Fourier-Analyse 281
 Frequenz 274
 Frequenzabhängigkeit 414
 Generatorprinzip 249, 250
 Gesamtspannung 62, 73
 Gesamtstrom 62, 73
 Gesamtwiderstand 62, 73
 Gesamtwirkleistung 384
 Gitterstruktur 35
 Grenzfrequenz 337
- H**ertz 274
 Hystereseschleife 227
 Hysteresis, magnetische 226
- ideale Spannungsquelle 82
 Impedanz 304, 327
 Impedanzschaltung 328
 Impuls-Gleichspannung 34
 Impuls-Gleichstrom 30
 Impuls-Wechselspannung 34
 Impuls-Wechselstrom 30
 Impulsbelastbarkeit 402
 Induktanz 327
 Induktion, magnetische 248
 Induktionsfluss, magnetischer 213
 Induktionsgesetz 251, 252, 254, 256
 induktive Blindleistung 361
 induktive Suszeptanz 327
 induktiver Blindleitwert 295
 induktiver Blindwiderstand 293, 298
 Induktivität 257, 258
 Influenz, elektrische 185
 Innenwiderstand 56, 57
 Isolator 45
 Isolierwerkstoff 39
- K**apazitanz 327
 Kapazität 188
 kapazitive Blindleistung 360
 kapazitive Suszeptanz 327
 kapazitiver Blindleitwert 290
 kapazitiver Blindwiderstand 287, 298
 Kathode 154
 Kenngrößen der Ersatzspannungsquelle 84
 Kenngrößen der Ersatzstromquelle 88
 Kennzeichnung 407, 416
 Keramikkondensator 409, 411
 Kettengleichung 65
 Kettenleiter 112
 Kirchhoff 63, 74
 Kirchhoff'scher Satz 63, 74, 107
 Knotenpunkt 108, 124
 Knotenpunktgleichung 108
 Kohle-Zink-Element 159
 Kohleschichtwiderstand 398
 komplexe Rechnung 298
 komplexe Zahlen 298
 Kondensator 172, 181
 Kondensator, technischer 409
 Konduktanz 327
- konjugiert komplexe Erweiterung 300
 Korkenzieher-Regel 211
 Kreisfrequenz 275
 Kreis, magnetischer 231
 Kristallgitter 35, 38, 43
 Kurzschluss-Kennwiderstand 127
 Kurzschluss-Stromverhältnis 128
 Kurzschlussbetrieb 145
- L**adung, elektrische 23
 Ladevorgang 200
 Ladungsmenge Q 163
 Ladungsspeicherung 181
 Ladungstrennung 32
 Leerlauf-Kennleitwert 128
 Leerlauf-Spannungsverhältnis 127
 Leerlaufbetrieb 145
 Leistung 132
 Leistung, elektrische 134, 357
 Leistungsanpassung 144, 146
 Leistungsbilanz 144
 Leistungsfaktor 367
 Leistungsfaktorverbesserung 367, 368
 Leistungshyperbel 137, 138
 Leiterspannung 381, 382
 Leitfähigkeit, elektrische 38
 Leitungsband 36
 Leitwert 48
 Leitwert, magnetischer 217, 218
 Lenz'sche Regel 250
 Lichtausbeute 152
 Lichtgeschwindigkeit 27
 Lichtstärke 152
 Lichtstrom 152
 linearer Widerstand 50
 Liniendiagramm 271, 272
 Linke-Hand-Regel 244
 Lorentz-Kraft 245
 Lösungsdruck 158
- M**agnetfluss 213
 Magnetflussdichte 213
 Magnetgestell 232
 magnetische Feldkonstante 220
 magnetische Feldstärke 215, 216
 magnetische Hysteresis 226
 magnetische Induktion 248
 magnetischer Induktionsfluss 213
 magnetischer Kreis 231
 magnetischer Leitwert 217, 218
 magnetischer Widerstand 217, 218, 231
 magnetisches Feld 210
 Magnetisierungsarbeit 229
 Magnetisierungskennlinie 222
 Magnetisierungsverlust 230
 Maschengleichung 107–108
 Maschenumlaufrichtung 107
 mechanische Energie 150
 Mehrphasenwechselspannung 378
 Mehrphasenwechselstrom 378
 Metallion 36
 Metallschichtwiderstand 398
 Mischspannung 35

- Mischstrom 30
MK-Kondensator 410
Momentanwert 273
Motorprinzip 243
MP-Kondensator 409
- Nennkapazität 414
Nennspannung 414
Netz, öffentliches 389
Netzwerk 99
nichtlinearer Widerstand 53
Normalform 299
Normreihe 404
Normreihe (E-Reihe) 404
Nulldurchgang 273
Nutzleistung 140
- öffentlichtes Netz 389
Ohm 37, 47
Ohm'sches Gesetz 47, 49, 51, 76
optische Energie 152
Ortskurve 348, 351
Osmose 157
osmotischer Druck 157
- Parallelresonanzkreis 345
Parallelschaltung 73
Parametrierung 349
passiver Vierpol 122
Periodendauer 272
Permeabilitätszahl 220
Permittivität 187
Permittivitätszahl 187
Phasenverschiebung 278, 296
Phasenverschiebungswinkel 279
Potenzialunterschied 31, 32
Potenzialverschiebung 69
potentielle Energie 31
Potentiometer 400
Potentiometerschaltung 67, 95
Primärelement 157
Proton 22
- Reaktanz** 327
Rechte-Hand-Regel 211, 212, 250
Reihenresonanzkreis 341
Reihenschaltung 71, 80
Resistanz 327
Resonanz 337, 340
Resonanzfall 324
Resonanzfrequenz 340
Reststrom 414
- Schaltvorgänge** 195
Scheinarbeit 371
Scheinleistung 362, 366
Scheinleitwert 317, 318, 321
Scheinspannung 303
Scheinstromstärke 316
Scheinwiderstand 304
Scheitelfaktor 277
Scheitelwert 273
Schichtgemischwiderstand 398
- Schichtpotenziometer 400
Schichtwiderstand 398
Skalar 28
Spannung 20
Spannung, elektrische 30, 32
Spannungsarten 34
Spannungsfestigkeit 403
Spannungsmessung 56
Spannungsnetz 389
Spannungspotenzial 69, 179
Spannungsquelle, ideale 82
Spannungsreihe, elektrochemische 158
Spannungsteiler, belasteter 93
Spannungsquelle 33
Spannungsteiler 93
Spannungsteiler, unbelastete 66
Spannungszeigerdiagramm 307, 312
spezifische Wärmekapazität 151
spezifischer elektrischer Widerstand 38
Spitzenspannung 414
statisches Widerstandsverhalten 56
Stern-Dreieck-Umwandlung 99
Sternleitwert 101
Sternschaltung 381
Strangspannung 381
Strom 20
Stromart 30
Strombegrenzer 37
Stromdichte 27, 28, 176
Stromfaden 28
Stromgeschwindigkeit 27
Stromkreis 46
Stromleitung 35, 37
Stromleitungsmechanismen 45
Strommessung 56
Stromrichtung 37
Stromstärke, elektrische 25
Stromteilung 76
Stromzeigerdiagramm 320, 323
Suszeptanz 327
Suszeptanz, induktive 327
Suszeptanz, kapazitive 327
symmetrische Belastung 383, 386
- Tantal-Elektrolytkondensator 412
technischer Kondensator 409
technischer Widerstand 40, 397
Teildurchflutung 215, 231
Temperaturabhängigkeit 414
Temperaturbeiwert 402
Temperaturkoeffizient 43, 402
thermische Energie 151
Transformatorprinzip 264
trigonometrische Form 299
- Überlagerung** 118
Überlagerungssatz 115
Übersetzungsverhältnis 265
Ummagnetisierungsvorgang 226
unbelastete Spannungsteiler 66
- Valenzelektronen 35, 45
Vektor 28

- Verkettung 380
Verkettungsfaktor 382
Verlustfaktor $\tan \delta = d_C$ 414
Verlustleistung 140
Vierpol 59
Vierpol, passiver 122
Vierpol-Gleichungssystem 124
Vierpolgleichung 123
Vierpolparameter 126, 129
Volta 32

Wärmefluss 141
Wärmekapazität, spezifische 151
Wärmewiderstand 141, 402
Wärmewirkung 29
Wechselspannung 34, 271, 278
Wechselstrom 30, 271, 278
Werkstoffe, ferromagnetische 223
Wickelkondensator 409
Widerstand 20
Widerstand, elektrischer 35, 37
Widerstand, linearer 50
Widerstand, magnetischer 217, 218, 231
Widerstand, nichtlinearer 53

Widerstand, technischer 40, 397
Widerstands-Temperaturkoeffizient 43
Widerstandsart 40
Widerstandsdiagramm 49, 50
Widerstandsdrift 402
Widerstandskennlinie 50, 52
Widerstandstoleranz 402
Widerstandsverhalten 56
Widerstandsverhalten, dynamisches 56
Widerstandsverhalten, statisches 56
Widerstandswert 402
Widerstandszeigerdiagramm 308, 313
Winkelgeschwindigkeit 273
Wirbelstrom 230
Wirkarbeit 371
Wirkleistung 357, 362
Wirkleistung eines Stranges 384
Wirkungsgrad 143
Wirkwiderstand 285, 298

Zeigerdiagramm 271, 272
Zeitkonstante 196, 199, 262
Zentripetalkraft 31
Zweipol 58