

# Inhaltsverzeichnis

## Allgemeine Lehrgangsinformationen

### Leistungselektronik in der Installationstechnik

<b>1 Fön .....</b>	<b>9</b>
<b>1.1 Steuerungsprinzip Gleichrichtung .....</b>	<b>9</b>
<b>1.1.1 Allgemeines .....</b>	<b>9</b>
<b>1.1.2 Messen mit dem Oszilloskop in der Leistungselektronik .....</b>	<b>9</b>
<b>1.1.3 Messtechnische Untersuchung am Fön .....</b>	<b>10</b>
<b>1.1.4 Auswertung .....</b>	<b>10</b>
<b>1.1.5 Erkenntnisse .....</b>	<b>11</b>
<b>1.2 Stromkomponenten .....</b>	<b>11</b>
<b>1.2.1 Allgemeines .....</b>	<b>11</b>
<b>1.2.2 Messen mit Vielfachmessgeräten in der Leistungselektronik .....</b>	<b>11</b>
<b>1.2.3 Messtechnische Untersuchung am Fön .....</b>	<b>12</b>
<b>1.2.4 Auswertung .....</b>	<b>13</b>
<b>1.2.5 Erkenntnisse .....</b>	<b>14</b>
<b>1.3 Spannungskomponenten .....</b>	<b>14</b>
<b>1.3.1 Allgemeines .....</b>	<b>14</b>
<b>1.3.2 Messtechnische Untersuchung an der Platine .....</b>	<b>14</b>
<b>1.3.3 Auswertung .....</b>	<b>15</b>
<b>1.3.4 Erkenntnisse .....</b>	<b>16</b>
<b>1.4 Leistungskomponenten .....</b>	<b>16</b>
<b>1.4.1 Allgemeines .....</b>	<b>16</b>
<b>1.4.2 Messtechnische Untersuchung am Fön .....</b>	<b>17</b>
<b>1.4.3 Auswertung .....</b>	<b>17</b>
<b>1.4.4 Erkenntnisse .....</b>	<b>17</b>
<b>1.5 Wirkungen der Strom-, Spannungs- und Leistungskomponenten.....</b>	<b>18</b>
<b>1.6 Die Schaltung des Föns .....</b>	<b>18</b>
<b>2 Glühlampen-Dimmer .....</b>	<b>19</b>
<b>2.1 Wirkungsgrad .....</b>	<b>19</b>
<b>2.1.1 Allgemeines .....</b>	<b>19</b>
<b>2.1.2 Messtechnische Untersuchung am Dimmer .....</b>	<b>19</b>
<b>2.1.3 Berechnung .....</b>	<b>20</b>
<b>2.1.4 Auswertung .....</b>	<b>20</b>
<b>2.1.5 Erkenntnisse .....</b>	<b>20</b>
<b>2.2 Netzbelastung durch Steuerblindleistung .....</b>	<b>21</b>
<b>2.2.1 Allgemeines .....</b>	<b>21</b>
<b>2.2.2 Messtechnische Untersuchung am Dimmer .....</b>	<b>21</b>
<b>2.2.3 Auswertung .....</b>	<b>22</b>
<b>2.2.4 Erkenntnisse .....</b>	<b>23</b>
<b>2.3 Steuerungsprinzip Phasenanschnitt .....</b>	<b>23</b>
<b>2.3.1 Allgemeines .....</b>	<b>23</b>
<b>2.3.2 Messtechnische Untersuchung an der Platine .....</b>	<b>23</b>
<b>2.3.3 Auswertung .....</b>	<b>24</b>
<b>2.3.4 Erkenntnisse .....</b>	<b>25</b>
<b>2.4 Das Leistungshalbleiterbauteil TRIAC .....</b>	<b>26</b>
<b>2.4.1 Allgemeines .....</b>	<b>26</b>
<b>2.4.2 Messtechnische Untersuchung an der Platine .....</b>	<b>26</b>

2.4.3	Auswertung .....	27
2.4.4	Erkenntnisse .....	28
<b>2.5</b>	<b>Steuerschaltung für Phasenanschnitt .....</b>	<b>28</b>
2.5.1	Allgemeines .....	28
2.5.2	Messtechnische Untersuchung an der Platine .....	28
2.5.3	Auswertung .....	30
2.5.4	Erkenntnisse .....	31
<b>2.6</b>	<b>Dimmerschaltung .....</b>	<b>31</b>
<b>3</b>	<b>Bohrmaschine .....</b>	<b>32</b>
<b>3.1</b>	<b>Steuerungsprinzip Vollwellen .....</b>	<b>32</b>
3.1.1	Allgemeines .....	32
3.1.2	Messtechnische Untersuchung an der Bohrmaschine .....	32
3.1.3	Auswertung .....	32
3.1.4	Erkenntnisse .....	33
<b>3.2</b>	<b>Induktive Last .....</b>	<b>33</b>
3.2.1	Allgemeines .....	33
3.2.2	Messtechnische Untersuchung an der Platine .....	33
3.2.3	Auswertung .....	34
3.2.4	Erkenntnisse .....	34
<b>3.3</b>	<b>Schaltung einer Bohrmaschine .....</b>	<b>34</b>
<b>4</b>	<b>Haartrockner .....</b>	<b>35</b>
<b>4.1</b>	<b>Steuerungsprinzip Schwingungspakete .....</b>	<b>35</b>
4.1.1	Allgemeines .....	35
4.1.2	Messtechnische Untersuchung am Haartrockner .....	35
4.1.3	Auswertung .....	36
4.1.4	Erkenntnisse .....	36
<b>4.2</b>	<b>Das Leistungshalbleiterbauteil Solid-State-Relais .....</b>	<b>37</b>
4.2.1	Allgemeines .....	37
4.2.2	Messtechnische Untersuchung an der Platine .....	37
4.2.3	Auswertung .....	38
4.2.4	Erkenntnisse .....	38
<b>5</b>	<b>Durchlauferhitzer .....</b>	<b>39</b>
<b>5.1</b>	<b>Steuerungsprinzip Pulsmuster .....</b>	<b>39</b>
5.1.1	Allgemeines .....	39
5.1.2	Messtechnische Untersuchung an der Platine .....	39
5.1.3	Auswertung .....	41
5.1.4	Erkenntnisse .....	41
<b>5.2</b>	<b>Zusammenwirkende Steuerungsprinzipien .....</b>	<b>41</b>
5.2.1	Allgemeines .....	41
5.2.2	Die Schaltung .....	42
5.2.3	Mechanisches Schalten steuert Grundleistung .....	42
5.2.4	Elektronisches Schalten steuert Festleistung .....	43
5.2.5	Schwingungspakete und Pulsmuster steuern Regelleistung .....	43
5.2.6	120 Leistungsstufen durch Zusammenwirken .....	45
5.2.7	Erkenntnisse .....	46

<b>6</b>	<b>Akkubohrschrauber .....</b>	<b>47</b>
6.1	Steuerungsprinzip Pulsweitenmodulation .....	47
6.1.1	Allgemeines .....	47
6.1.2	Die Schaltung eines Akkubohrschraubers .....	47
6.1.3	Messtechnische Untersuchung am Akkubohrschrauber .....	47
6.1.4	Auswertung .....	48
6.1.5	Erkenntnisse .....	49
6.2	Schaltphasen .....	49
6.2.1	Allgemeines .....	49
6.2.2	Messtechnische Untersuchung an der Platine .....	49
6.2.3	Auswertung .....	51
6.2.4	Erkenntnisse .....	51
6.3	Gleichstrombewertung.....	51
6.3.1	Allgemeines .....	51
6.3.2	Messtechnische Untersuchung der Lastspannung an der Platine .....	51
6.3.3	Messtechnische Untersuchung des Laststromes an der Platine .....	53
6.3.4	Auswertung .....	55
6.3.5	Erkenntnisse .....	55
6.4	Das Leistungshalbleiterbauteil MOS-FET.....	55
<b>7</b>	<b>Elektronisches Vorschaltgerät EVG .....</b>	<b>56</b>
7.1	Steuerungsprinzip Frequenzumrichten .....	56
7.1.1	Allgemeines .....	56
7.1.2	Messtechnische Untersuchung der Frequenz am ungedimmten EVG .....	56
7.1.3	Messtechnische Untersuchung der Frequenz am gedimmten EVG .....	57
7.1.4	Auswertung .....	58
7.1.5	Erkenntnisse .....	58
7.2	Frequenzumrichten .....	58
7.2.1	Allgemeines .....	58
7.2.2	Messtechnische Untersuchung der Resonanzfrequenz an der Platine .....	58
7.2.3	Messtechnische Untersuchung der Frequenzänderung an der Platine .....	59
7.2.4	Auswertung .....	60
7.2.5	Erkenntnisse .....	60
7.3	Prinzipschaltung des EVGs .....	61
<b>8</b>	<b>Dimmbare Halogenbeleuchtungsanlage .....</b>	<b>62</b>
8.1	Steuerungsprinzip Phasenabschnitt .....	62
8.1.1	Allgemeines .....	62
8.1.2	Messtechnische Untersuchung am Halogendimmer .....	62
8.1.3	Auswertung .....	63
8.1.4	Erkenntnisse .....	63
8.2	Das Leistungshalbleiterbauteil BOS-FET .....	64
8.2.1	Allgemeines .....	64
8.2.2	Messtechnische Untersuchung an der Platine .....	64
8.2.3	Auswertung .....	65
8.2.4	Erkenntnisse .....	65
8.3	Die Schaltung einer dimmbaren Halogenbeleuchtungsanlage .....	66
<b>9</b>	<b>Schaltbilder der Platine .....</b>	<b>67</b>